

Laboratorio 4:

Comunicación serie síncrona

simulación y lectura de un teclado PS/2

Diseño automático de sistemas

José Manuel Mendías Cuadros


Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática Universidad Complutense de Madrid



Presentación




- Diseñar un piano electrónico con el siguiente comportamiento:
 - Generará el sonido a través de un altavoz convencional de 2 terminales.
 - o Podrá generar cualquiera de las 13 notas que forman la 4º octava de un piano.
 - Cada nota estará asociada a una tecla y sonará mientras esté presionada.
 - Se generará solo una nota simultáneamente, por lo que si se presionan varias teclas solo sonará la primera que se pulsó.
- El teclado y el altavoz se conectarán del siguiente modo:
 - Como teclado se usará un teclado PS/2 convencional conectado a la placa XSA-3S.
 - El scancode de cada tecla pulsada se mostrará en los displays 7-segs de la placa XST.
 - La asociación de teclas y notas será la siguiente:
 - A: DO, W: DO#, S: RE, E: RE#, D: MI, F: FA, T: FA#, G: SOL, Y: SOL#, H: LA, U: LA#, J: SI, K: DO
 - o Un terminal del altavoz estará conectado al pin L5 de la FPGA, el otro a Vcc.
 - Las notas se generan enviando a dicho pin una onda cuadrada de una cierta frecuencia.

 


Protocolo PS/2

presentación

- Un teclado o ratón tipo AT-PS/2 utiliza para comunicarse con un host un bus bidireccional serie síncrono
 - Dispone de dos líneas a colector abierto con resistencias de pullup TTL +5V
 - CLK: para transmitir el reloj de sincronización.
 - DATA: para transmitir los datos serie.
 - Ambas por defecto están en alta.
 - La señal de reloj siempre debe ser generada por el dispositivo.
 - Con una frecuencia entre 10 y 30 KHz.
 - La señal de datos puede ser generados por el dispositivo o por el host.
 - La información se transmite en tramas de 11 bits con el siguiente formato:
 - 1 bit de start (0), 8 bits de datos (primero LSB), 1 bit paridad impar, 1 bit de stop (1)

 

 - 1. KBD Clock
- 2. KBD Data
- 3. N/C
- 5 Pin DIN
- 4. GND
- 5. +5V (VCC)



PS/2


- 1. KBD Clock
- 2. GND
- 3. KBD Data
- 4. N/C
- 5. +5V (VCC)
- 6. N/C

Protocolo PS/2

transmisión device-to-host



- El dispositivo inicia una transmisión cuando:
 - Ha sucedido un evento en el periférico o ha recibido una solicitud del host.
 - O Verifica que CLK y DATA están en ALTA.
- Una vez el dispositivo inicia la transmisión, el host:
 - Debe muestrear la señal de DATA a flancos de bajada de CLK.
 - o Puede abortarla antes del 10º ciclo fijando CLK a baja.
 - La retransmisión de un dato abortado debe ser solicitada por el host.

 

- El host además, en cualquier momento, puede:
 - Inhabilitar las transmisiones fijando CLK a baja
 - En cuyo caso los datos se almacenan temporalmente en el dispositivo.
 - o Indicar al dispositivo su intención de enviarle información fijando DATA a baja.

Protocolo PS/2


teclado: scancodes (i)



- Scancode de presión: indica el momento de la presión y la tecla pulsada.
 - Si la tecla permanece pulsada el teclado reenvía el código periódicamente.
 - Si el scancode es compuesto, los bytes que lo forman se envían en ráfaga.
- Código de depresión (F0): indica el momento de la depresión de una tecla.
- Scancode de depresión: indica la tecla que se ha dejado de pulsar.

Cuando se presionan varias teclas:


- Los scancodes de presión/depresión pueden intercalarse.
- Pero el par (código de depresión, scancode de depresión) se envía en ráfaga.

 

laboratorio 4:

Protocolo PS/2

teclado: scancodes (ii)

 


Protocolo PS/2

transmisión host-to-device




- El host puede iniciar una transmisión fijando DATA a baja
 - Estando DATA a baja y tras poner CLK a ALTA, el dispositivo comenzará a generar la señal de reloj antes de 10 ms, provocando el primer flanco de bajada
 - Para evitar evitar colisiones con los posibles datos en transmisión es conveniente fijar primero CLK a BAJA durante al menos 60 μs y no después del 10º ciclo.
- Una vez el host inicia la transmisión, el dispositivo:
 - Muestreará la señal de DATA a flancos de bajada de CLK
 - Por lo que el host deberá poner un nuevo bit cuando CLK está en alta, como máximo 1 μ s después del flanco de subida.
- El host finaliza la transmisión:
 - Enviando el bit de paridad en el 9º ciclo y liberando DATA en el 10º (que subirá a alta)
 - o El dispositivo reconoce la recepción poniendo a baja la línea DATA en el 11º ciclo.

 

Protocolo PS/2

teclado: comandos y respuestas

 

- o Reset (FF), resetea el dispositivo, inicia power-on test, responde con el power-on byte
- Set/reset indicadores de estado (ED), controla los LEDs de estado del teclado
 - Responde con ACK y espera el byte de estado: (b0,b1,b2,0,0,0,0,0) donde b0 scrollLock, b1,
 NumLock, b2 CapsLock, mandando un 1 cambia el indicador.
- Disable (F5), resetea teclado, suspende escaneado, devuelve ACK
- Echo (EE), solicita que el dispositivo responda con ECHO.
- Enable (F4), borra buffer, devuelve ACK.
- Resend (FE), solicita la retransmisión del último scancode.
- Intervalo/retardo de autorepetición (F3),
 - Responde con ACK y espera con un byte de b6-b7 (00=250 ms, 11=1000ms), b4..b0 (00000=30x/s, 11111=2x/s), vuelve a responder con ACK.
- El teclado, entre otros, puede enviar al host las siguientes respuestas:
 - O ACK (FA)
 - Power-on satisfactorio (AA)
 - o ECHO (EE)
 - Error (00 ó FF), error o desbordamiento del buffer

Interfaz PS/2


presentación



- Diseñar un receptor PS/2 elemental:
 - Convertirá de serie a paralelo cada dato individual recibido desde un bus PS/2.
 - Cada vez que reciba correctamente una trama, volcará el dato en data.
 - Si hay error de paridad, ignorará la trama recibida.

clk rst_n

o Por cada nuevo dato volcado activará durante un ciclo la señal de strobe dataRdy.

 




laboratorio 4: **Comunicación serie síncrona**


DAS

Interfaz PS/2 diagrama RTL



 


Interfaz PS/2 diagrama RTL

 

2 ciclos de diferencia suponen: 40 ns << 20 μs




Interfaz PS/2

 



Interfaz PS/2

diagrama RTL

 


dataRdy


data




Interfaz PS/2

 

Interfaz PS/2

 

Interfaz PS/2

 

Interfaz PS/2

ps2Receiver.vhd



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ps2Receiver is
 generic (
   REGOUTPUTS: boolean -- registra o no las salidas
 );
 port (
   -- host side
   rst_n : in std_logic; -- reset asincrono del sistema (a baja)
   clk : in std logic; -- reloj del sistema
   dataRdy : out std logic; -- se activa durante 1 ciclo cada vez que hay
                               -- un nuevo dato recibido
             : out std_logic_vector (7 downto 0); -- dato recibido
   data
   -- PS2 side
   ps2Clk : in std logic; -- entrada de reloj del interfaz PS2
   ps2Data : in std logic -- entrada de datos serie del interfaz PS2
 );
end ps2Receiver;
```

Interfaz PS/2

ps2Receiver.vhd

```
THE STATE OF THE PARTY OF THE P
```


```
architecture syn of ps2Receiver is
  signal ps2ClkSync, ps2DataSync, ps2ClkFall: std logic;
  signal ps2DataShf: std_logic_vector(10 downto 0);
  signal lastBit, parityOK: std_logic;
begin
  ps2ClkSynchronizer : synchronizer
  ps2DataSynchronizer: synchronizer
  ps2ClkEdgeDetector : edgeDetector
    . . . ;
  ps2DataShifter:
  process (rst n, clk)
  begin
    if rst n='0' then
      ps2DataShf <= (others =>'1');
    elsif rising edge(clk) then
    end if:
  end process;
  oddParityCheker:
  parityOK <= ...;</pre>
  lastBitCheker :
  lastBit <= ...;</pre>
```

```
outputRegisters:
  if REGOUTPUTS generate
    process (rst_n, clk)
    begin
      if rst n='0' then
        dataRdy <= '0';</pre>
        data <= (others=>'0');
      elsif rising_edge(clk) then
      end if:
    end process:
  end generate;
  outputSignals:
  if not REGOUTPUTS generate
    dataRdy <= ...;</pre>
    data
           <= ...;
  end generate;
end syn;
```

Validación por simulación



- Para validar una diseño es necesario estimular sus entradas y comprobar que sus salidas son las correctas.
 - o Los simuladores facilitan entornos gráficos para el estímulo y visualización.
- Cuando se usa VHDL, se puede usar el lenguaje para todo:
 - Definir el comportamiento del diseño.
 - Definir una colección de estímulos de complejidad arbitraria.
 - o Chequear autónomamente la respuesta del diseño.
 - o De manera que no sean necesarios ni entornos gráficos ni comandos adicionales.
- En VHDL se simulan entidades cerradas (sin puertos) formadas por:
 - Diseño a validar (unit under test)
 - Banco de pruebas (testbench) que estimula el circuito y analiza su respuesta.

 



Test del interfaz PS/2 presentación



- Codificar un test del receptor PS/2 elemental:
 - o Generará una señal de reset
 - o Generará una señal de reloj a 50 MHz
 - Generará las formas de onda de las señales ps2Clk y ps2Data emulando la presión mantenida y la depresión de la tecla A
 - Reproduciendo el cronograma mostrado en una transparencia anterior.
 - Este patrón se repetirá indefinidamente
 - Analizará las formas de onda de las señales data y dataRdy para verificar que:
 - A cada activación de dataRdy en data se encuentra el correspondiente código.
 - La señal dataRdy cuando se activa lo hace durante solo 1 ciclo de reloj.
 - Tras la activación del reset, dataRdy y data valen 0.
 - Deberá simularse, al menos, durante 600 ms (30 millones de ciclos de reloj).
- Téngase en cuenta que codificar un buen testbench puede llegar a ser tan complejo como codificar el propio diseño.
 - Además los errores detectados en la simulación pueden deberse a errores del diseño o a errores del testbench.

Test del interfaz PS/2

```
entity ps2ReceiverTest is
end ps2ReceiverTest;
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use work.common.all;
architecture sim of ps2ReceiverTest is
 constant clkPeriod : time := 20 ns; -- Periodo del reloj (50 MHz)
 signal clk : std_logic := '1';
 signal rst n : std logic := '0';
 signal ps2clk : std_logic := '1';
 signal ps2Data : std logic := '1';
 signal data : std logic vector(7 downto 0) := (others => '0');
 signal dataRdy : std logic := '0';
 type stimulusT is
   record
     ps2clk : std logic;
     ps2data : std_logic;
   end record:
 type stimuliT is array (natural range <>) of stimulusT;
```



Test del interfaz PS/2

```
THE THE PARTY OF T
```

```
-- Trama PS/2 correspondiente al scancode de la tecla A
constant Astimuli : stimuliT(1 to 23) :=
                  -- start (0)
   ( '1', '0' ),
   ('0','0'),
    ('1','0'),
                  -- 0
    ('0','0'),
    ('1','0'),
   ('0','0'),
    ('1','1'),
                  -- 1
    ('0','1'),
    ('1','1'),
                  -- 1
   ('0', '1'),
    ('1','1'),
                  -- 1
    ('0','1'),
    ('1','0'),
   ('0','0'),
    ('1','0'),
                  -- 0
   ('0','0'),
    ('1','0'),
                  -- 0
   ('0','0'),
                  -- paridad (0)
    ('1','0'),
    ('0','0'),
    ('1', '1'),
                  -- stop
   ('0','1'),
   ( '1', '1' )
                  -- reposo
 );
```

```
-- Trama PS/2 correspondiente al código de depresión
constant F0stimuli : stimuliT(1 to 23) :=
   ('1','0'),
                  -- start (0)
   ( '0', '0' ),
   ('1','0'),
    ('0','0'),
                  -- 0
    ('1','0'),
    ('0','0'),
   ('1','0'),
   ('0','0'),
    ('1','0'),
                   -- 0
    ('0','0'),
   ('1', '1'),
                  -- 1
   ('0','1'),
   ('1','1'),
                  -- 1
    ('0', '1'),
                  -- 1
   ('1','1'),
   ('0', '1'),
                  -- 1
    ('1','1'),
    ('0', '1'),
                  -- paridad (1)
   ( '1', '1' ),
   ('0','1'),
   ('1','1'),
                  -- stop
   ('0', '1'),
   ( '1', '1' )
                  -- reposo
  );
```

laboratorio 4:

DAS

Test del interfaz PS/2



```
begin
  uut : ps2Receiver
    generic map ( REGOUTPUTS => true );
    port map ( rst_n => rst_n, clk => clk, dataRdy => dataRdy,
               data => data, ps2Clk => ps2Clk, ps2Data => ps2Data );
  rstGen:
  rst n <=
    '1' after (50 us + 5 ns),
    '0' after (500 ms + 5 ns),
    '1' after (500 ms + 50 us + 5 ns);
  clkGen:
  clk <= not clk after clkPeriod/2;</pre>
```

Test del interfaz PS/2

```
stimuliGen :
process
begin
  wait for 5 ns; -- Evita que coincidan los flancos de clk y de los estímulos
 loop
    wait for 100 ms;
   for i in Astimuli'range loop -- Genera scancode de presión de A
      ps2clk <= Astimuli(i).ps2clk;</pre>
      ps2data <= Astimuli(i).ps2data;</pre>
      wait for 40 us;
    end loop:
    wait for 100 ms;
                                      -- Genera scancode de repetición de A
    for i in Astimuli'range loop
      ps2clk <= Astimuli(i).ps2clk;</pre>
      ps2data <= Astimuli(i).ps2data;</pre>
      wait for 40 us;
    end loop;
    wait for 100 ms;
    for i in F0stimuli'range loop
                                    -- Genera código de depresión
      ps2clk <= F0stimuli(i).ps2clk;</pre>
      ps2data <= F0stimuli(i).ps2data;</pre>
      wait for 40 us:
    end loop;
    wait for 100 ms;
    for i in Astimuli'range loop
                                     -- Genera scancode de depresión de A
      ps2clk <= Astimuli(i).ps2clk;</pre>
      ps2data <= Astimuli(i).ps2data;</pre>
      wait for 40 us;
    end loop;
    wait for 500 ms;
  end loop;
end process;
```



Test del interfaz PS/2



```
dataCheck:
process
begin
  wait until dataRdy='1';
  assert data=X"1C"
    report "La uut ha leído erróneamente el scancode de presión de la tecla A"
    severity error;
  wait until dataRdy='1';
  assert data=X"1C"
    report "La uut ha leído erróneamente el scancode de repetición de la tecla A"
    severity error;
  wait until dataRdy='1';
  assert data=X"F0"
    report "La uut ha leído erróneamente el código de depresión"
    severity error;
  wait until dataRdy='1';
  assert data=X"1C"
    report "La uut ha leído erróneamente el scancode de depresión de la tecla A"
    severity error;
end process;
```

Test del interfaz PS/2



```
rstCheck:
 process (rst n'delayed)
 begin
    if rst_n='0' then
      assert dataRdy='0' and data=(others=>'0')
        report "La uut no se resetea adecuadamente"
        severity warning;
    end if;
  end process;
 dataRdyCheck:
 process (dataRdy)
 begin
    if dataRdy='0' then
      assert dataRdy'delayed'last_event <= clkPeriod</pre>
        report "La uut activa durante más de un ciclo la señal dataRdy"
        severity warning;
    end if:
  end process;
end sim;
```

27

Sonido

- Un sonido es una onda longitudinal mecánica con una frecuencia comprendida entre 20 y 20000 Hz.
 - el sonido lo percibimos como una variación periódica de la presión en nuestro tímpano generada por la oscilación periódica de las partículas del aire.
- Magnitudes objetivas del sonido:
 - Frecuencia: número de oscilaciones completas por unidad de tiempo.
 - Amplitud: valor máximo de la elongación de una oscilación.
 - Intensidad: cantidad media de energía transportada por una onda, por unidad de superficie y tiempo. Es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda.
 - Dado el amplio intervalo de intensidades perceptibles, se utiliza una escala logarítmica relativa denominada nivel de intensidad que se expresa en decibelios.
- Magnitudes subjetivas del sonido:
 - O Volumen: percepción humana de la intensidad, entre otros factores, depende de la amplitud y de la frecuencia de la onda.
 - Tono: percepción humana de la frecuencia de una onda, entre otros factores depende de la amplitud y de la frecuencia de la onda.
 - Timbre: percepción humana de la forma de la onda, es decir, del número, intensidad y distribución temporal de los armónicos que forman un sonido.



Notas musicales



- Una nota musical (pura) es una onda sinusoidal de frecuencia y amplitud definidas:
 - Se agrupan en escalas y octavas de modo que sus frecuencias guardan una relación matemática exacta.
- En la escala uniformemente temperada cada octava incluye 13 notas:
 - O Cualesquiera 2 notas consecutivas difieren entre sí en un semitono, y sus frecuencias siempre guardan una relación de $\sqrt[12]{2}$
 - o La frecuencia de cualquier nota puede calcularse a partir de la frecuencia de una de ellas que se toma como referencia (LA 440Hz) según la fórmula:


$$f_{nota} = f_{LA} \cdot \sqrt[12]{2^n} = 440 \cdot \sqrt[12]{2^n} \approx 440 \cdot 1.06^n$$

donde *n* es el número de notas que la separan del LA (negativo hacia la izquierda)

		DO#		RE#				FA#		SOL#		LA#			
$\sqrt[12]{2}$		277.	277.2 Hz		1 Hz			370.	0 Hz	415.3 Hz		466.2 Hz		_	
1	DO cei		R	RE		MI		FA		SOL		Α	S	SI	DO
	261.6 Hz 293.		7 Hz	329.6 Hz		349.2 Hz		392.	.0 Hz 440) Hz 493.		9 Hz	523.3 Hz	
$\sqrt[6]{2}$														2	


Generación digital de sonido

- Un altavoz, es un transductor capaz de generar una onda sonora análoga (en frecuencia y amplitud) a una señal eléctrica dada.
- Se compone de una membrana elástica unida a una bobina móvil que se monta dentro del campo magnético de un imán permanente.
 - La fuerza de atracción entre la bobina y el imán es función de la intensidad y el sentido de la corriente que circule por la bobina.
 - Cambios en la corriente, provocan movimientos en la bobina que se traducen en vibraciones de la membrana. Si estas vibraciones tienen la frecuencia adecuada, se escucha un sonido.
- Un sistema digital puede generar sonidos a través de un altavoz.
 - Generando una señal digital periódica a través de uno de sus pines.

 


Diseño principal




 

Diseño principal

 

Diseño principal

 


bin2segs

leftSegs

bin2segs


rightSegs

Diseño principal

 

Diseño principal

diagrama RTL (i)

 


leftSegs

rightSegs


⊙ §

Diseño principal

 


⊙ §

Diseño principal

 


⊙ §


Diseño principal

 


Diseño principal




 

 





 

 




 


 



 




 


Diseño principal



 




 

Diseño principal




 

lab4.vhd

```
architecture syn of lab4 is
  constant CLKFREQ : natural := 50 000 000; -- frecuencia del reloj en MHz
  signal dataRdy : std logic;
  signal code, data : std logic vector(7 downto 0);
  signal ldCode : std_logic;
  signal halfPeriod : natural;
  signal speakerTFF, soundEnable: std_logic;
begin
 ps2KeyboardInterface : ps2Receiver
    ...;
 codeRegister :
 process (rst n, clk)
 begin
    if rst n='0' then
     code <= ...;
    elsif rising edge(clk) then
    end if:
  end process;
  leftConverter : bin2segs
    . . . ;
  rigthConverter : bin2segs
    ...;
```

lab4.vhd

 



Tareas



- 1. Crear el proyecto **lab4** en el directorio **DAS**
- 2. Descargar de la Web en el directorio common el fichero ps2receiver.vhd
- 3. Descargar de la Web en el directorio **lab4** los ficheros:
 - o ps2receivertest.vhd, lab4.vhd y lab4.ucf
- 4. Completar el fichero common. vhd con la declaración del nuevo componente reusable.
- 5. Completar el código omitido en los ficheros:
 - ps2receiver.vhdylab4.vhd
- 6. Añadir al proyecto los ficheros:
 - Asociado a simulación: ps2receivertest.vhd
 - Asociado a implementación: bin2segs.vhd, lab4.vhd y lab4.ucf
 - Asociado a ambas: common.vhd, synchronizer.vhd, edgedetector.vhd, y ps2receiver.vhd
- 7. Simular durante 600 ms la entidad cerrada ps2receiverTester
- 8. Sintetizar, implementar la entidad lab4 y generar el fichero de configuración.
- 9. Conectar el teclado y el altavoz a placa y encenderla.
- 10. Descargar el fichero lab4.bit

Acerca de Creative Commons





- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:
 - Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
 - No comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
 - Compartir igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/