



Laboratorio 3:

Máquinas de estados finitos

acondicionamiento de las señales de reloj y reset

Diseño automático de sistemas

José Manuel Mendías Cuadros


*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*



Presentación



- Diseñar una **cerradura electrónica** con el siguiente comportamiento:
 - Inicialmente la cerradura estará **abierta**.
 - A cada **pulsación** de **enter_n**, el sistema **leerá una clave de 8 bits**.
 - La **primera pulsación** almacenará la clave y cerrará la cerradura.
 - Las **sucesivas pulsaciones** abrirán la cerradura siempre y cuando la clave introducida coincida con la clave almacenada.
 - Se tendrán un **máximo de 3 intentos** para acertar la clave almacenada.
 - Tras fallar los 3 intentos la cerradura quedará indefinidamente cerrada.
- Tomará las señales y visualizará la cuenta del siguiente modo:
 - La **clave** la leerá de los **switches** de la placa XST a cada pulsación del pulsador PB-1.
 - El **estado** del cerrojo será visible en **todos los leds** de la placa XST.
 - El **número de intentos restantes** se visualizará en el **display 7-seg** de la placa XSA-3S.
 - Así como una "A" cuando esté abierto y una "C" cuando esté cerrado
 - Podrá **resetearse asíncronamente** pulsando el pulsador PB1 de la placa XSA-3S.


 


Señal de reloj

  problema (i)



- El modelo de **temporización síncrona**, asume que los eventos del **reloj** llegan simultáneamente a todos los biestables del sistema.
 - Si la señal de reloj llega con cierto retraso (**skew**) a algunos flip-flops, el sistema se desincroniza o entra en metaestabilidad.
 - Ídem si la frecuencia del reloj no es perfectamente regular (**jitter**).





- Distinta longitud de cable
- Ruido (interferencias)
- Diferente carga local
- Variaciones locales de temperatura
- etc...

Señal de reloj

  problema (ii)



- Las **herramientas EDA** pueden solventar este problema:
 - Reformulando las **ligaduras de retardo máximo y mínimo** que satisfacen la lógica combinacional sintetizada de manera que tenga en cuenta el skew y jitter.
- En el caso de **skew negativo** (datos y reloj en sentido contrario)
 - A costa de degradar el rendimiento del circuito.



ligadura de retardo máximo:

$$t_{CLK} \geq (t_d^{ff1} + t_d^{lc} + t_s^{ff2} + t_{skew})$$

ligadura de retardo mínimo:

$$(t_c^{ff1} + t_c^{lc}) \geq t_h^{ff2} - t_{skew}$$



La f_{CLK} máxima alcanzable es menor que sin skew

Señal de reloj

  problema (iii)



- En el caso de **skew positivo** (datos y reloj el mismo sentido)
 - A costa de añadir lógica extra (que aumenta el retardo) para evitar la llegada prematura de datos



ligadura de retardo máximo:

$$t_{CLK} \geq (t_d^{ff1} + t_d^{lc} + t_s^{ff2} - t_{skew})$$

ligadura de retardo mínimo:


$$(t_d^{ff1} + t_c^{lc}) \geq t_h^{ff2} + t_{skew}$$

Señal de reloj

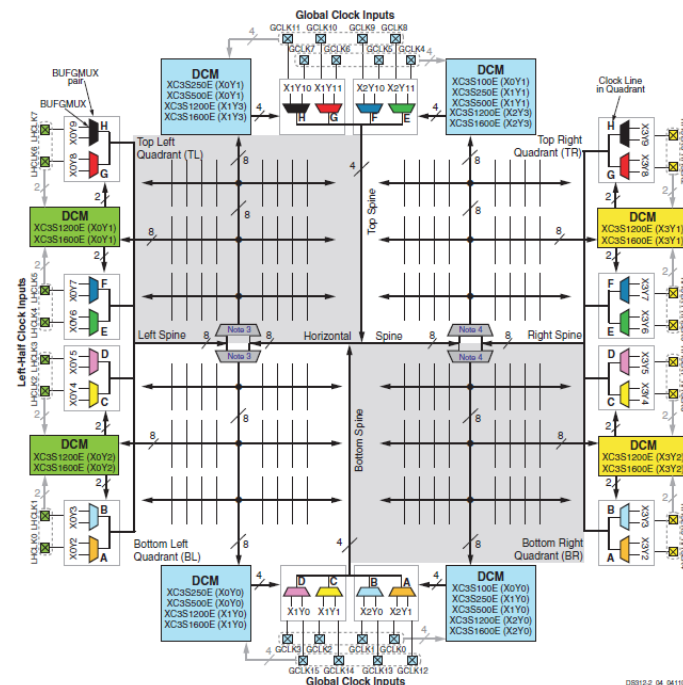problema (iv)



- Por su lado las **FPGA**, para solventar el mismo problema, disponen de una **red global dedicada de distribución de reloj** de bajo skew y alto fanout.
 - Esta red solo puede conectarse a ciertos pines de entrada
 - Por ello la señal de reloj solo puede entrar por alguno de ellos
 - La conexión del pin a la red se realiza implícitamente cuando la herramienta identifica en el código fuente una señal de tipo reloj.
 - La red, en la **familia Spartan-3**, tiene **topología 'fish-bone'**




Señal de reloj

digital clock manager (i)



- Además, disponen de **módulos prefabricados para la gestión de reloj**
 - Que pueden conectarse entre el pin de entrada del reloj y la red de distribución.
 - La **familia Spartan-3** disponen de módulos **DCM (Digital Clock Managers)**
 - Dada una señal de reloj de entrada, un DCM puede:
 - **Multiplicar y/o dividir** su frecuencia.
 - Acondicionarla para que tenga un **factor de trabajo del 50%** y unas transiciones limpias.
 - **Desfasarla** una fracción de su periodo.
 - **Eliminar el skew** debido a retardos de su red de distribución interna/externa.
 - Transformarla una señal de reloj entre **diferentes estándares E/S**.

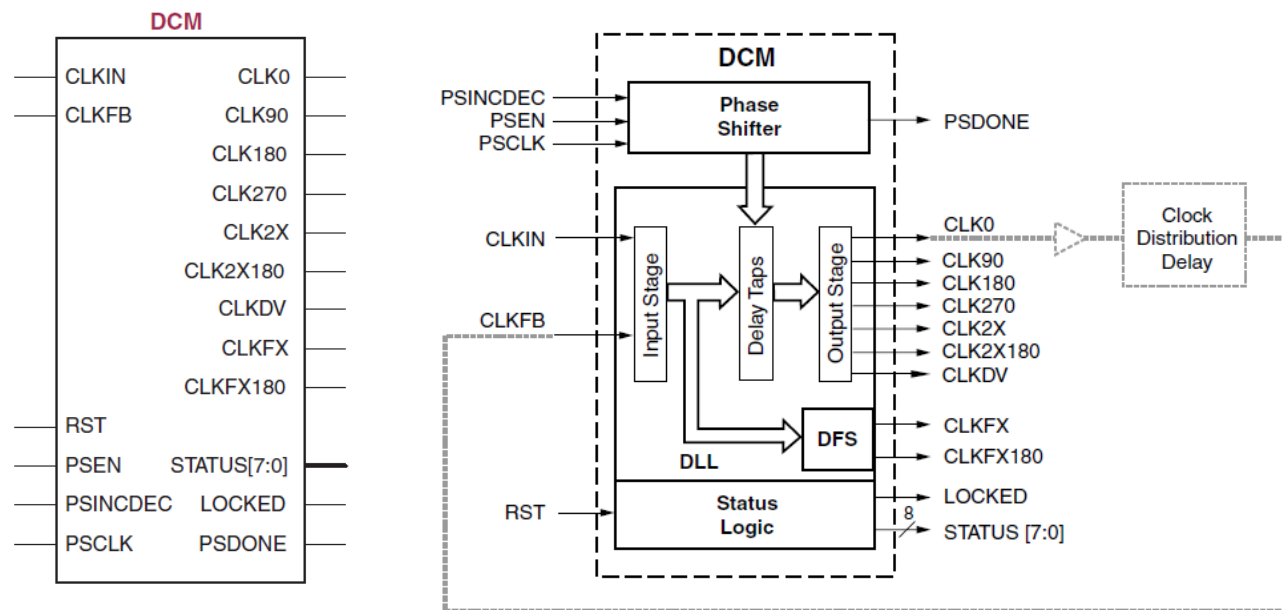


Señal de reloj

digital clock manager (ii)



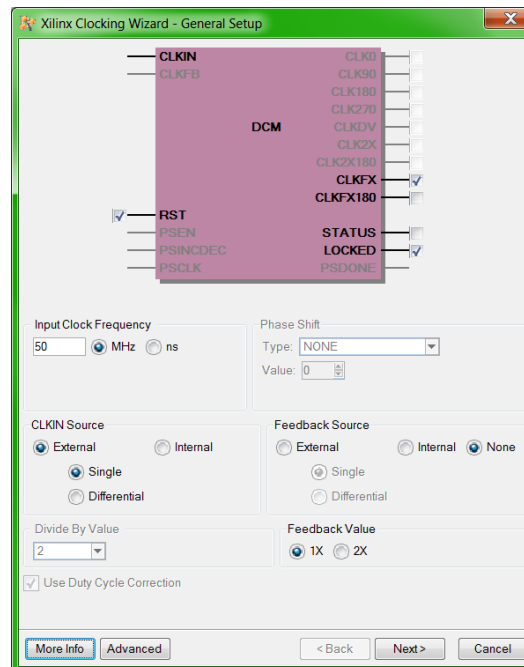- Para usar un DCM debe **instanciarse como componente**
 - Su comportamiento se configura a través de los valores que toman los genéricos durante instanciación.
- Para facilitar su instanciación y configuración puede usarse un wizard del Core Generator
 - **Project > New Source**
 - **IP (CORE Generator & Architecture Wizard) > Single DCM**



Señal de reloj

sintetizador de frecuencias



- Uno de los usos del DCM es como sintetizador de frecuencias
 - La frecuencia del reloj de entrada debe estar entre 1 MHz y 280 MHz
 - La frecuencia del reloj de salida podrá estar, según el modo del DCM entre:
 - 18 MHz y 210 MHz (en modo "LOW")
 - 210 MHz y 326 MHz (en modo "HIGH")
 - La frecuencia de salida se obtiene a partir de la frecuencia de entrada
 - Multiplicándola por un factor $M=\{2..32\}$
 - Dividiéndola por un divisor $D=\{1..32\}$

$$f_{clkOut} = \frac{M \cdot f_{clkIn}}{D}$$

- Por ejemplo, tomando un reloj de entrada de frecuencia 50 MHz, es posible obtener un amplio rango de frecuencias para el reloj de salida:

M	D	f_{clkOut}
2	1	100 MHz
3	2	75 Mhz
3	5	30 MHz
14	25	28 MHz

M	D	f_{clkOut}
4	5	40 MHz
21	25	42 Mhz
22	25	44 MHz
23	25	46 MHz

M	D	f_{clkOut}
28	5	280 MHz
21	25	210 Mhz
9	25	18 MHz
2	5	20 MHz

Señal de reloj

frequencySynthesizer.vhd



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity frequencySynthesizer is
  generic (
    FREQ      : natural;           -- frecuencia del reloj de entrada en KHz
    MODE      : string;           -- modo del sintetizador de frecuencia "LOW" o "HIGH"
    MULTIPLY  : natural range 2 to 32; -- factor por el que multiplicar la frecuencia de entrada
    DIVIDE    : natural range 1 to 32 -- divisor por el que dividir la frecuencia de entrada
  );
  port (
    clkIn  : in  std_logic; -- reloj de entrada
    ready  : out std_logic; -- indica si el reloj de salida es válido
    clkOut : out std_logic  -- reloj de salida
  );
end frequencySynthesizer;

library unisim;
use unisim.vcomponents.all;

architecture syn of frequencySynthesizer is
begin
  ...
end syn;
```

Señal de reloj

frequencySynthesizer.vhd



```
clockManager : DCM
  generic map
  (
    CLKDV_DIVIDE          => 2.0,
    CLKFX_DIVIDE           => DIVIDE,
    CLKFX_MULTIPLY         => MULTIPLY,
    CLKIN_DIVIDE_BY_2      => FALSE,
    CLKIN_PERIOD           => 1_000_000.0/real(FREQ),  -- periodo de la entrada (en ns)
    CLKOUT_PHASE_SHIFT     => "NONE",
    CLK_FEEDBACK           => "NONE",
    DESKEW_ADJUST          => "SYSTEM_SYNCHRONOUS",
    DFS_FREQUENCY_MODE     => MODE,
    DUTY_CYCLE_CORRECTION  => FALSE,
    PHASE_SHIFT            => 0,
    STARTUP_WAIT           => FALSE
  )


  port map
  (
    CLK0      => open,
    CLK90     => open,
    CLK180    => open,
    CLK270    => open,
    CLK2X     => open,
    CLK2X180  => open,
    CLKDV     => open,
    CLKFX     => clkOut,
    CLKFX180  => open,
    LOCKED    => ready,
    PSDONE    => open,
    STATUS    => open,
    CLKFB     => '0',
    CLKIN     => clkIn,
    PSCLK     => '0',
    PSEN      => '0',
    PSINCDEC  => '0',
    RST       => '0'
  );
```

Señal asíncrona de reset

 problema



- El **reset** es una señal de **alta conectividad y naturaleza asíncrona**
 - El **retardo de su red de distribución** hace que sus **eventos no lleguen al mismo tiempo** a todos los biestables.
 - Si el **reset se activa** en cada biestable en distintos instantes no hay problema.
 - Si el **reset se desactiva en las proximidades del flanco de reloj**, puede que:
 - Parte de los **biestables comiencen su funcionamiento normal al final del ciclo** y otros **no lo hagan hasta el ciclo siguiente**.
 - Parte de los **biestables entren en metaestabilidad** porque comiencen a cargar los nuevos valores síncronos durante su periodo de apertura.





Señal asíncrona de reset

sincronizador de reset de 2 etapas (i)




- Una posible solución sería **añadir un sincronizador al reset**
 - De este modo, **el reset se activaría y desactivaría síncronamente**.
 - La desactivación se produce poco después del flanco de reloj, y **tiene un ciclo completo para alcanzar a todos los biestables**.
 - Sin embargo para que la activación del reset se propague a los biestables:
 - **Es necesario que el reloj funcione** (para que la activación se propague por el sincronizador)
 - **Lo hace algunos ciclos después de que el reloj comience a funcionar**, ciclos durante el cual el sistema ha tenido un comportamiento síncrono.
- La solución mejor es **adaptar un sincronizador para que tenga una activación asíncrona y desactivación síncrona**.
 - Mientras que la señal de reloj no funcione, el sistema estará reseteando
 - Una vez funcione, seguirá reseteando hasta que la desactivación alcance la salida del sincronizador

  

Señal asíncrona de reset

sincronizador de reset de 2 etapas (ii)

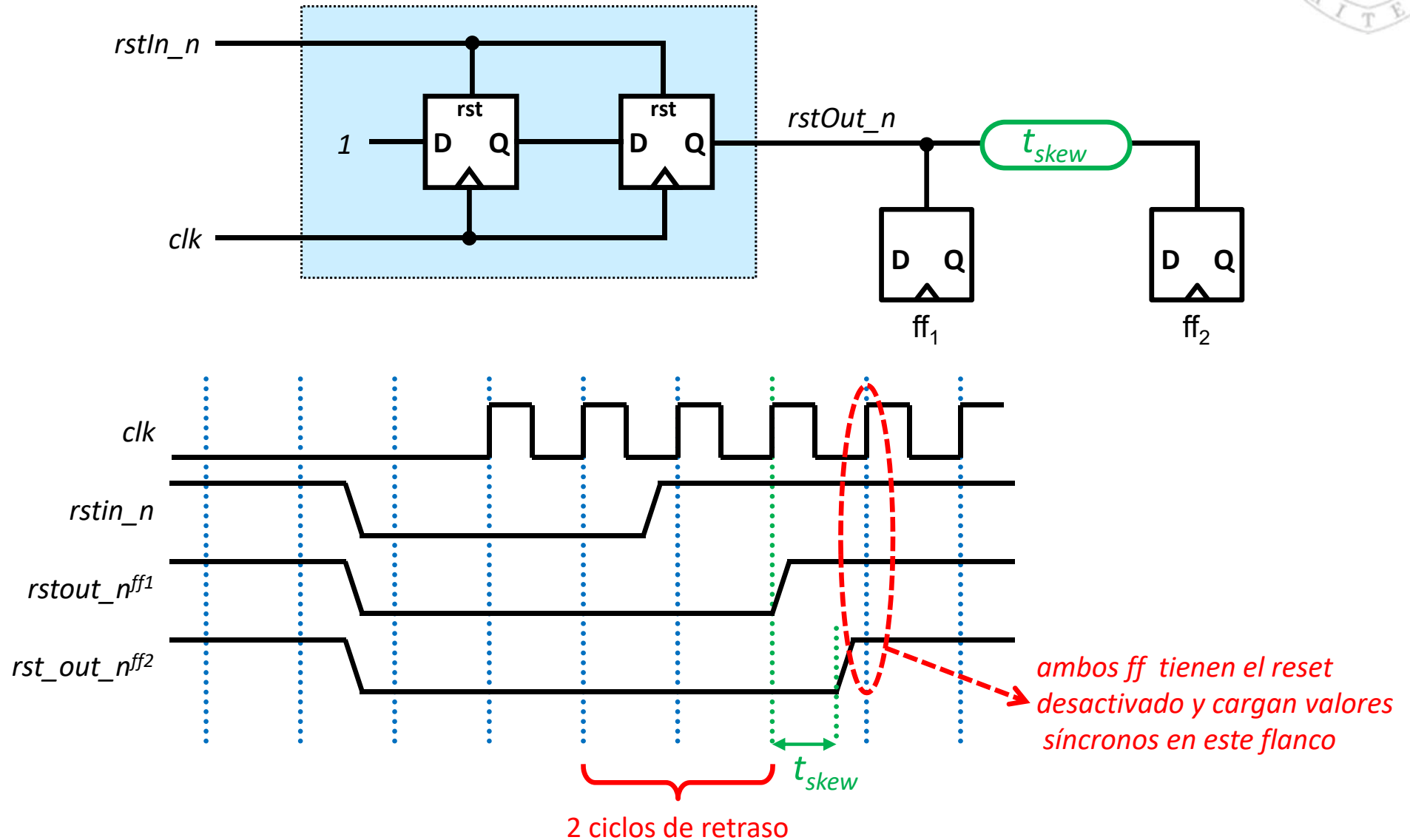



Señal asíncrona de reset

synchronizer.vhd


- El sincronizador diseñado para sincronizar señales externas puede reutilizarse también para sincronizar el reloj.

- o Instanciación para sincronizar un pulsador
 - en reposo los pulsadores valen '1'

```
pbSynchronizer : synchronizer
  generic map ( STAGES => 2, INIT => '1' )
  port map ( rst_n => rst_n, clk => clk, x => pb_n, xSync_n => pb_n );
```

- o Instanciación para sincronizar el reset (aunque venga de un pulsador)

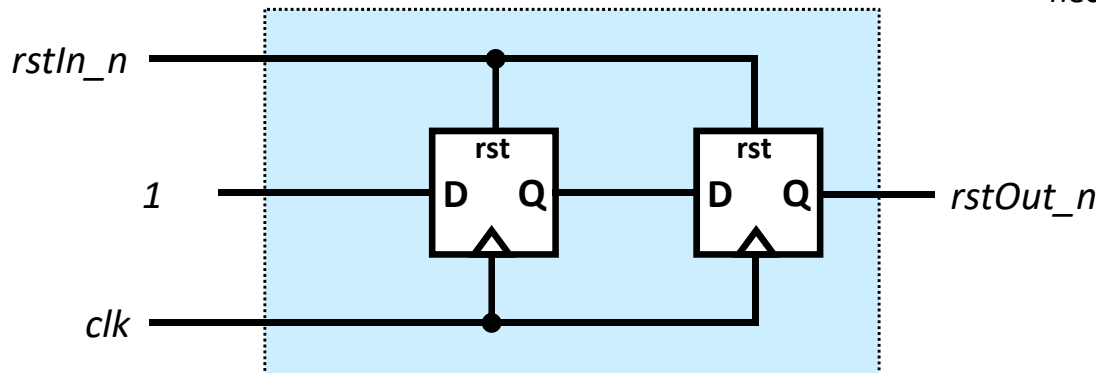
```
rstSynchronizer : synchronizer
  generic map ( STAGES => 2, INIT => '0' )
  port map ( rst_n => rstIn_n, clk => clk, x => '1', xSync_n => rstOut_n );
```



necesario para la activación asíncrona del reset


Diseño principal

diagrama RTL (i)

 


Diseño principal

diagrama RTL (i)

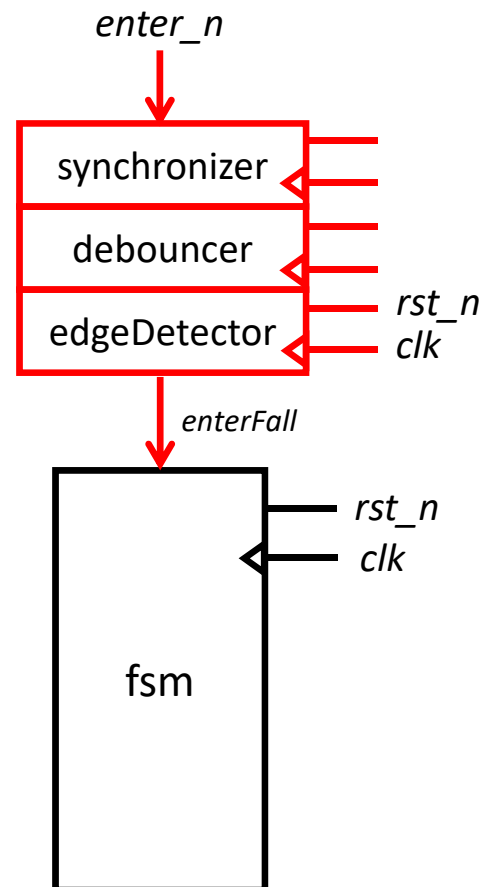


Diseño principal

diagrama RTL (i)

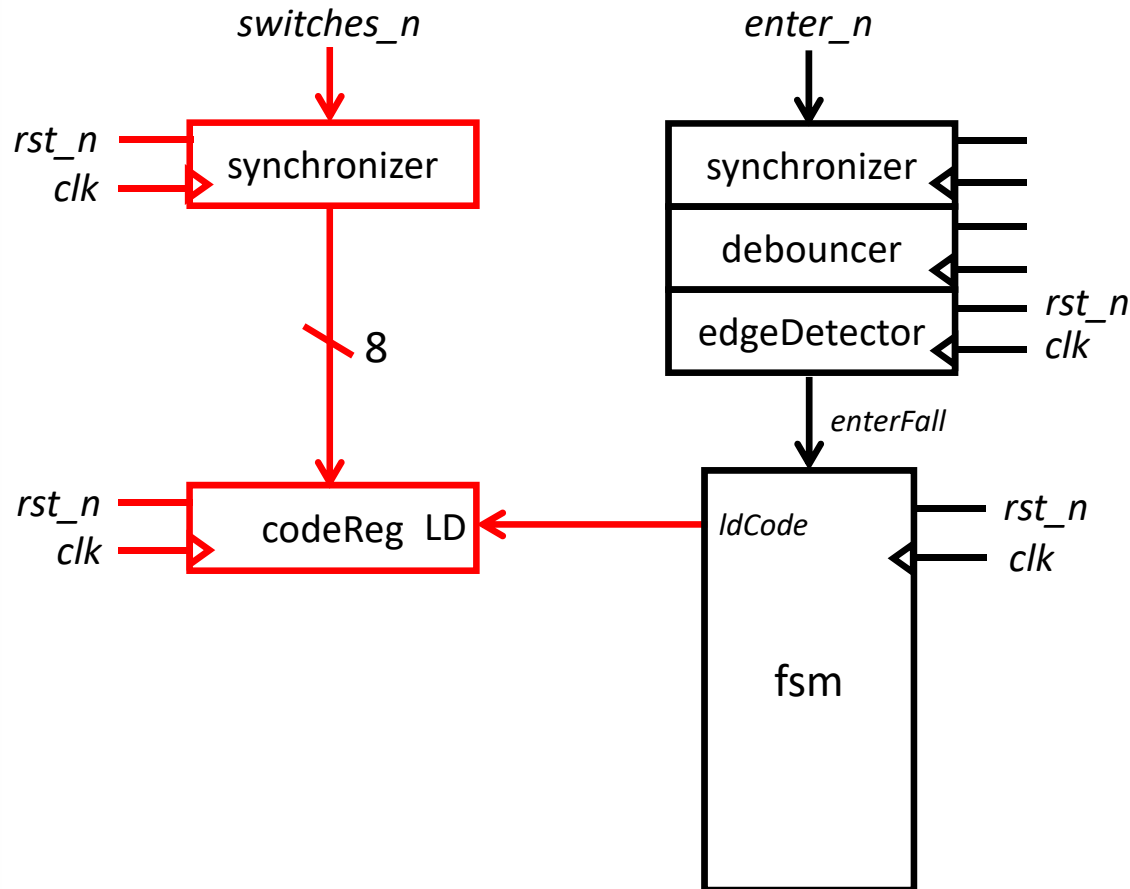


Diseño principal

diagrama RTL (i)

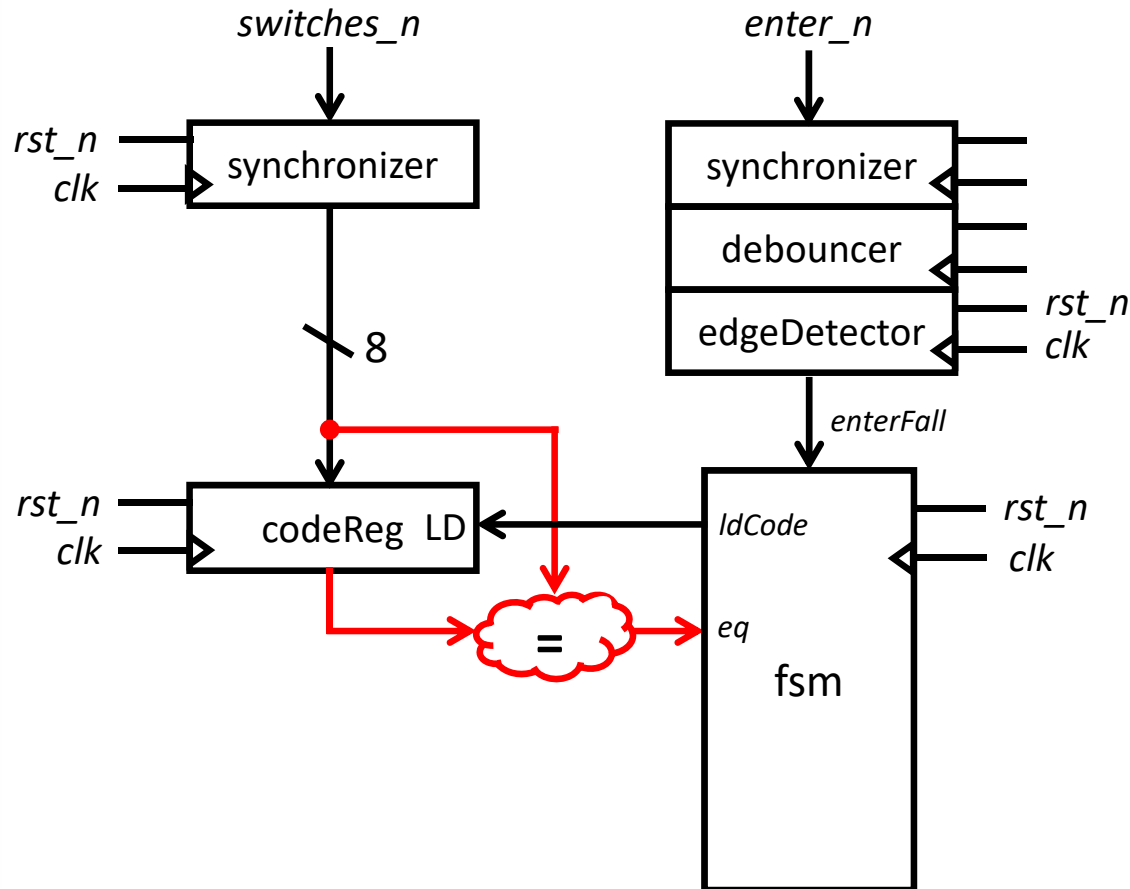


Diseño principal

diagrama RTL (i)

 


Diseño principal

diagrama RTL (i)

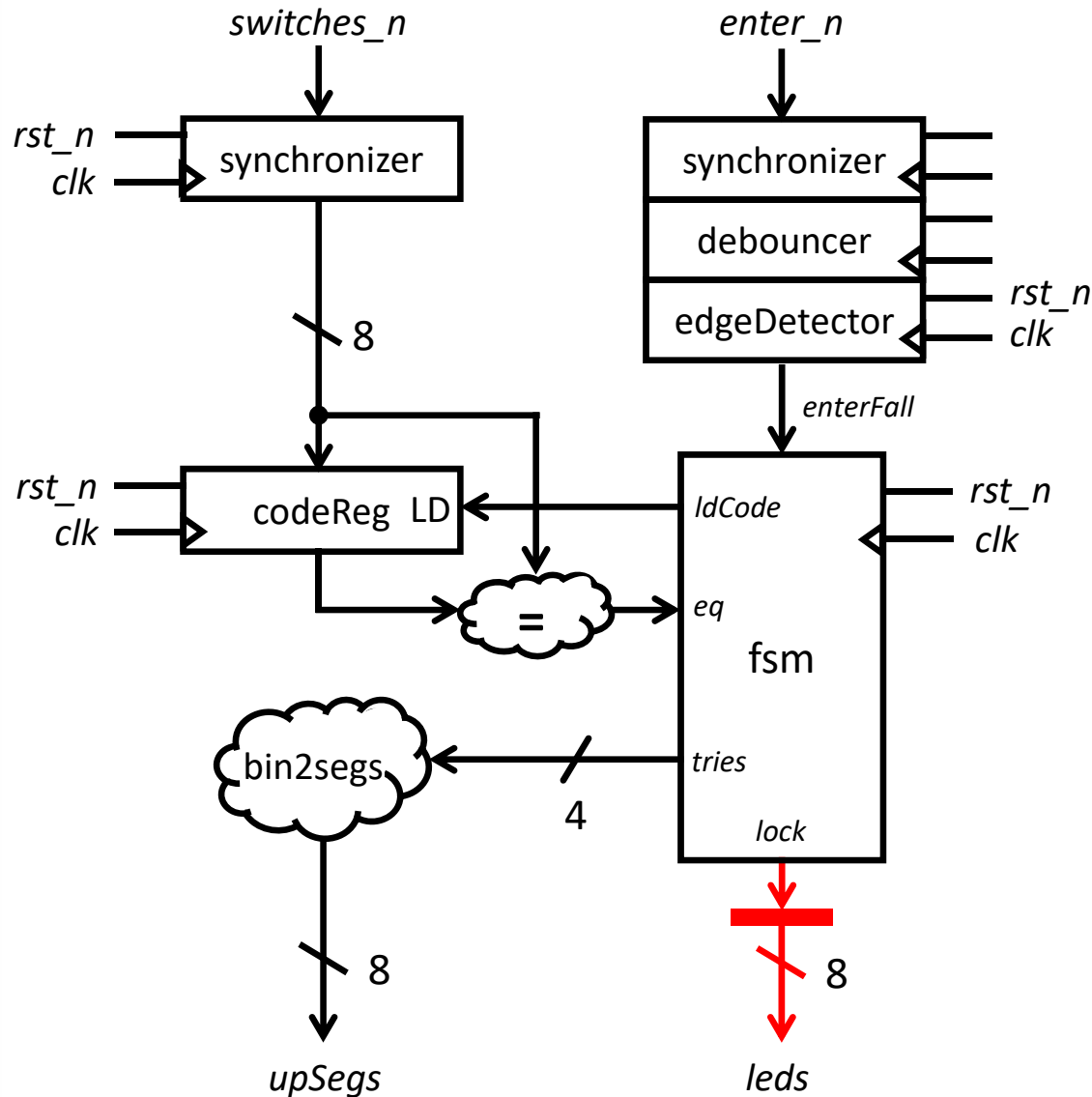


Diseño principal

diagrama RTL (i)

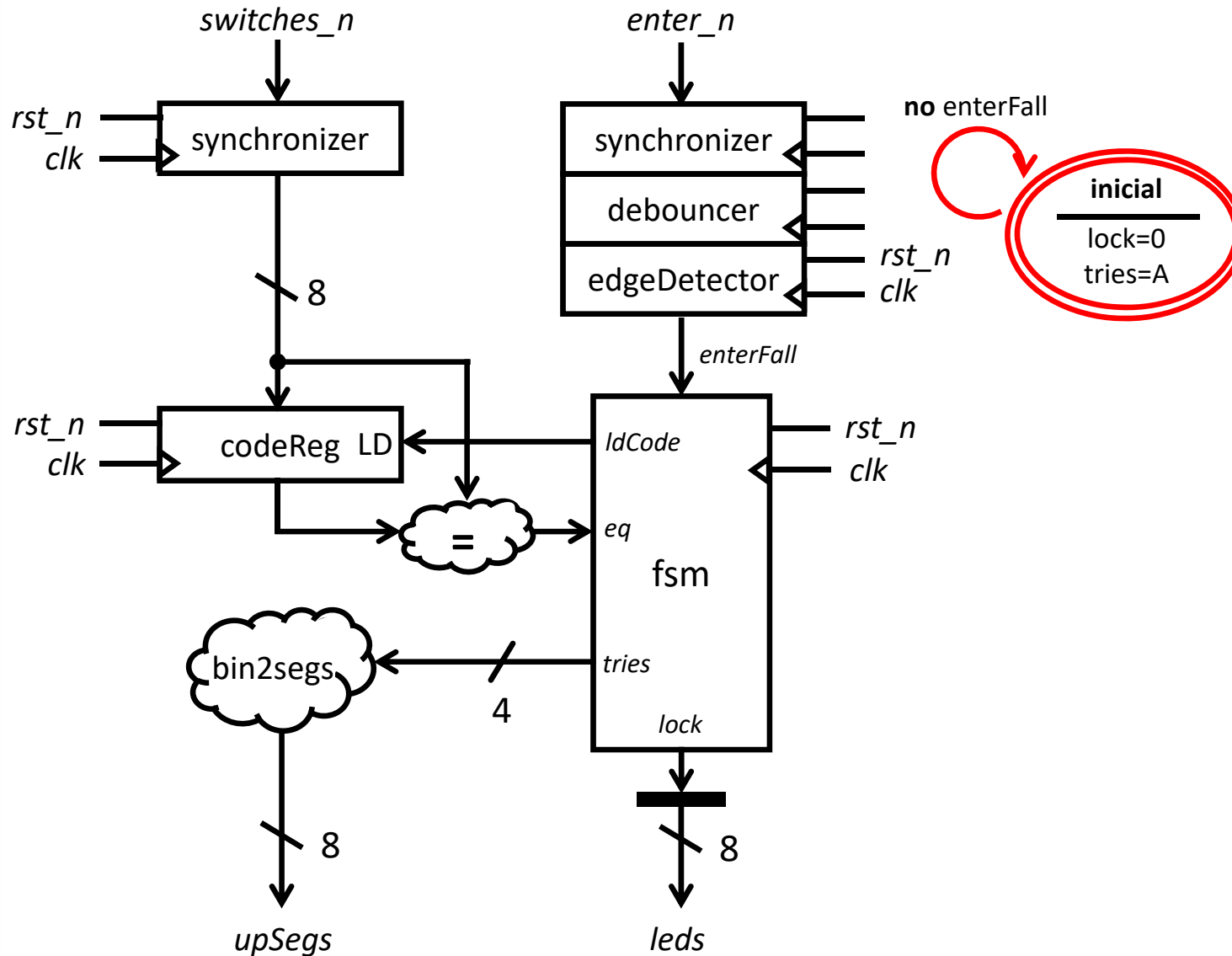


Diseño principal

diagrama RTL (i)

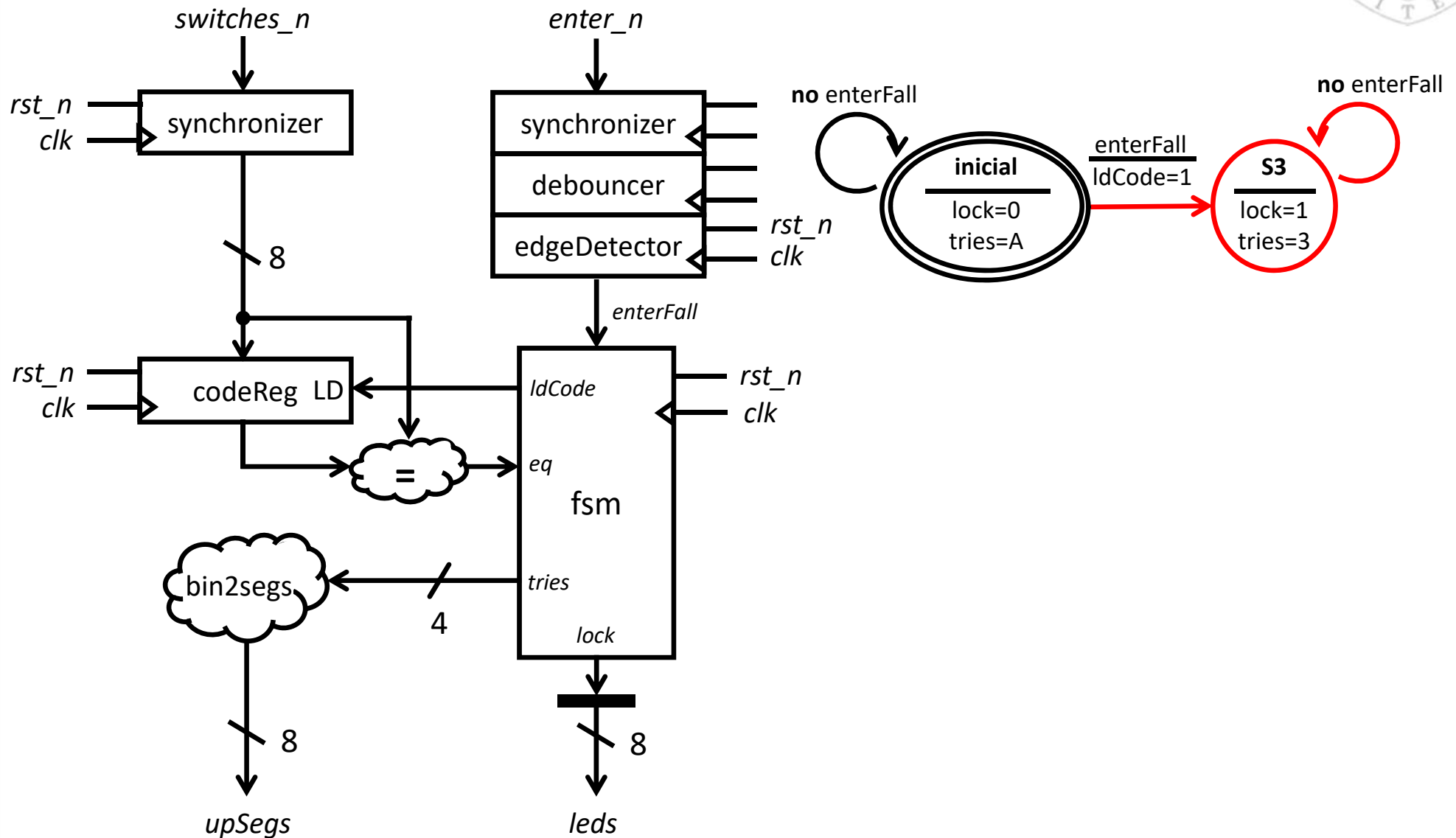


Diseño principal

diagrama RTL (i)

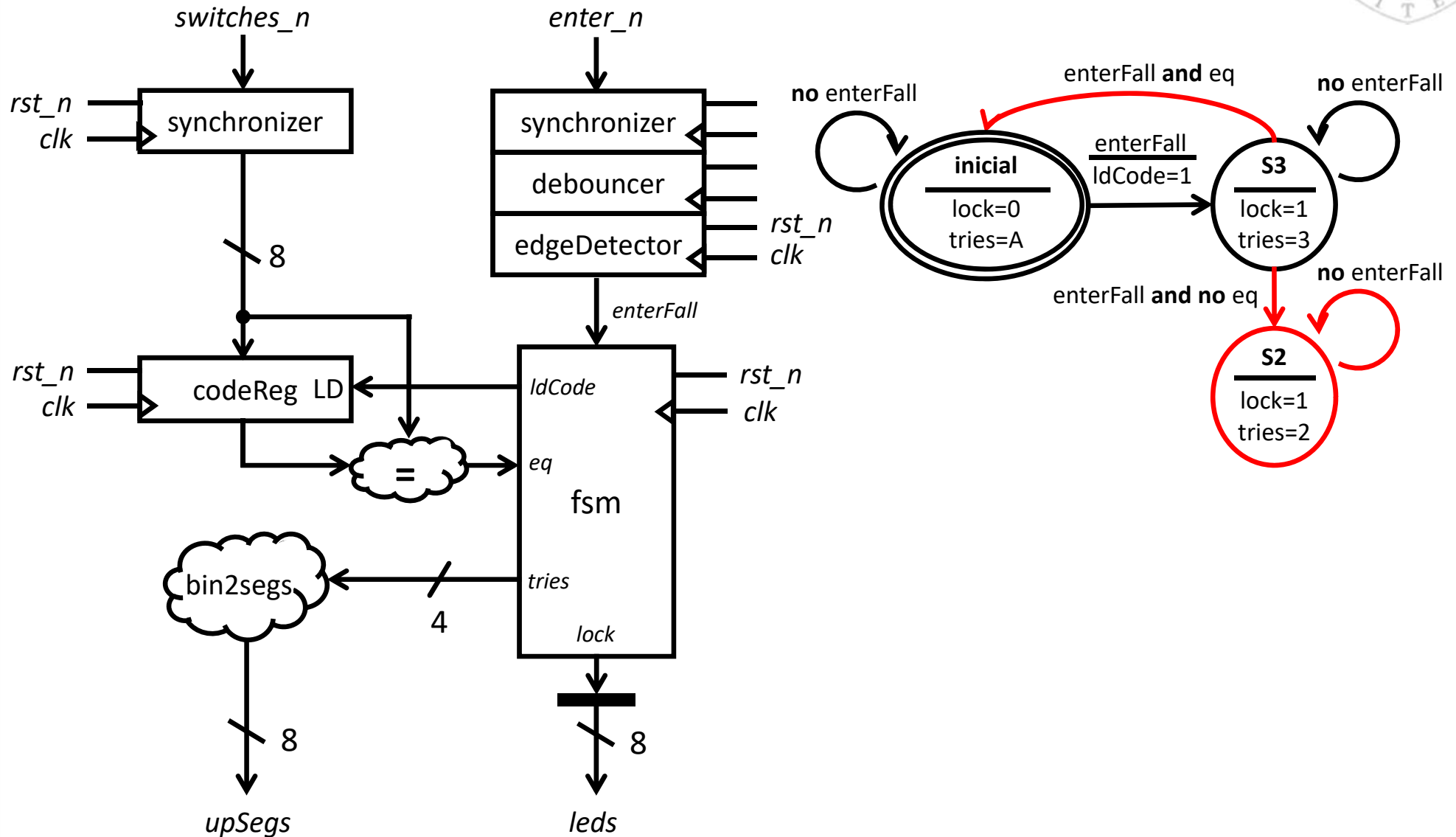


Diseño principal

diagrama RTL (i)

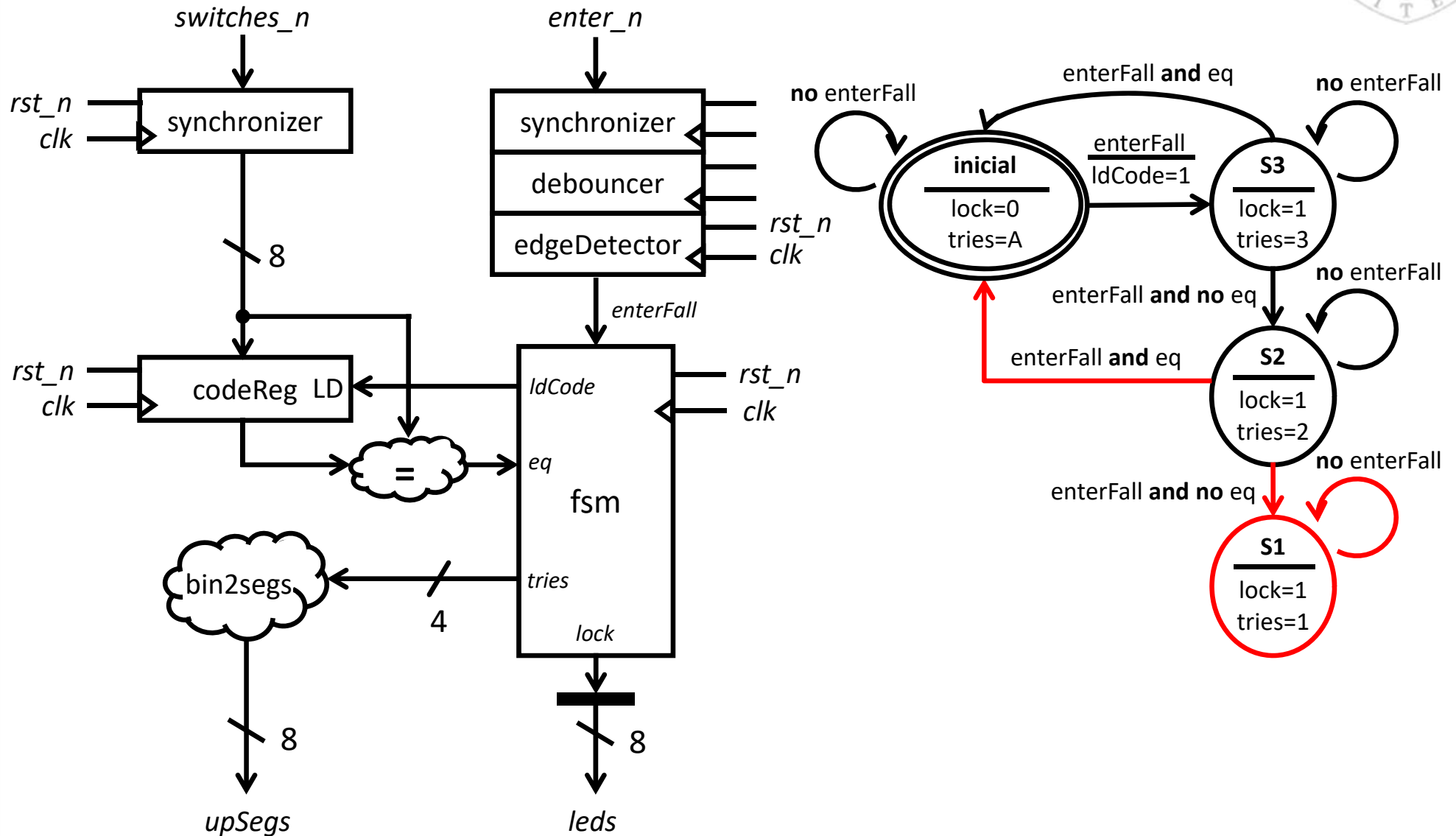


Diseño principal

diagrama RTL (i)

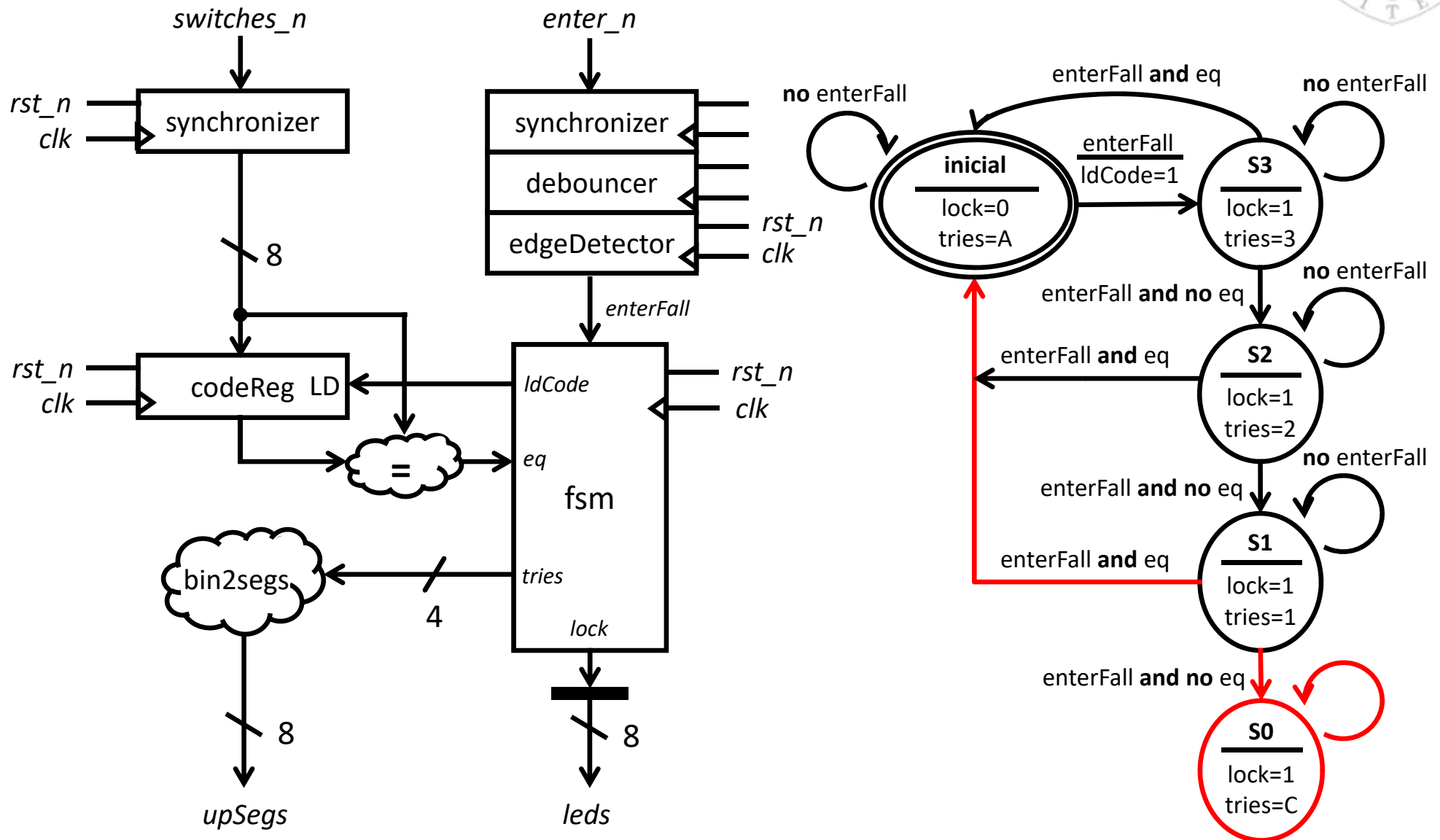

Diseño principal

diagrama RTL (i)

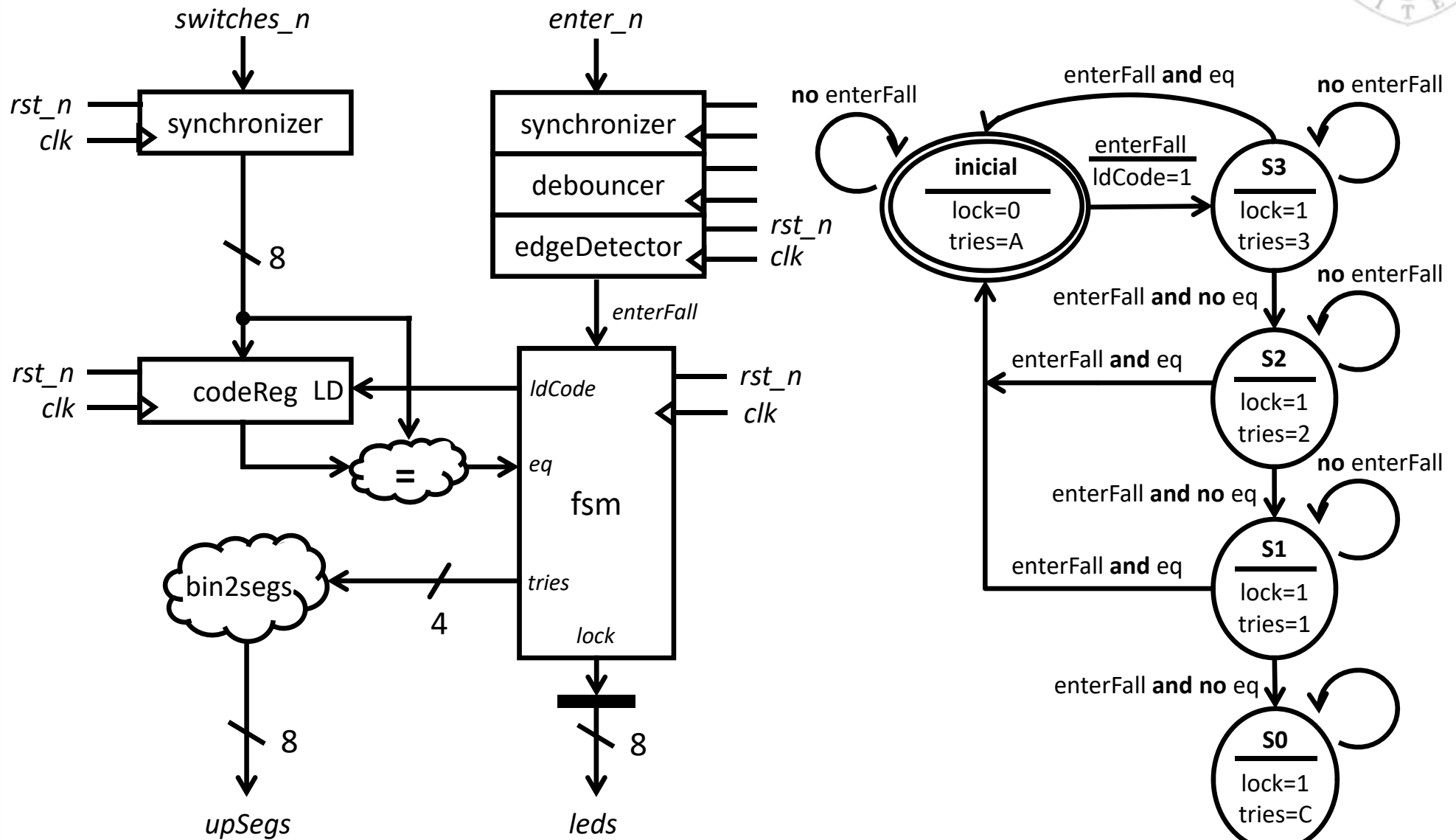


Diseño principal

diagrama RTL (ii)



- Adicionalmente a este diseño añadiremos:
 - Un **synthesizer de frecuencias** para reducir a 30 MHz la frecuencia de reloj.
 - Un **sincronizador** (activación asíncrona) a la señal de reset
 - El reset deberá estar activo hasta que el sintetizador alcance la frecuencia deseada.
 - La señal de **reloj externa** conectada al oscilador (50 MHz) se llamará **osc** y la señal de **reloj interna** (30 MHz) conectada a todos los biestables se llamará **clk**
 - La señal de **reset externa** conectada a un pulsador se llamará **rstPb_n** y la señal de **reset interna** conectada a todos los biestables se llamará **rst_n**

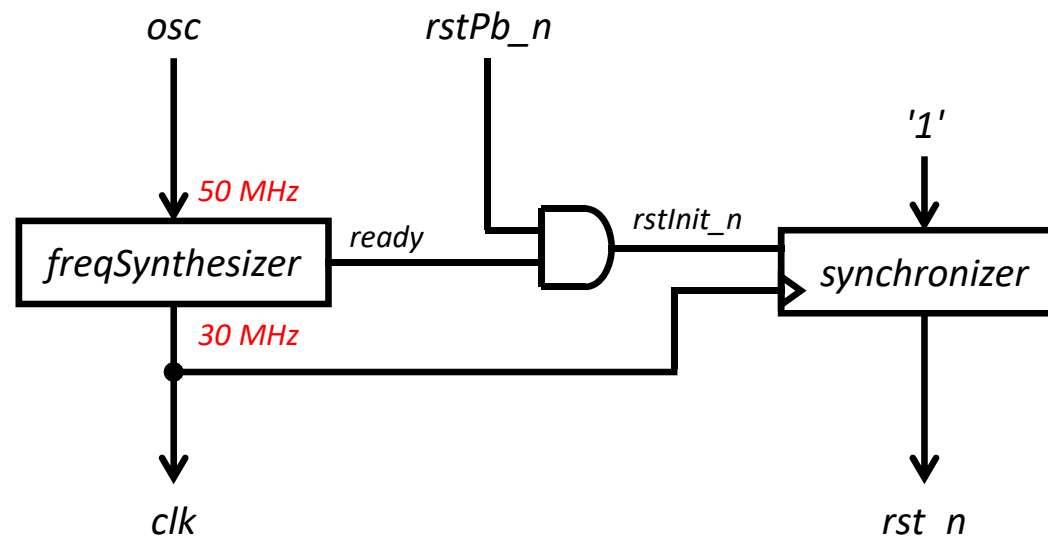

Diseño principal

lab3.vhd



```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity lab3 is
port
(
    rstPb_n      : in  std_logic;
    osc          : in  std_logic;
    enter_n      : in  std_logic;
    switches_n   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    leds         : out std_logic_vector(7 downto 0);
    upSegs       : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end lab3;

library ieee; use ieee.std_logic_unsigned.all;
use work.common.all;
architecture syn of lab3 is
    signal clk, rst_n : std_logic;
    signal ready, rstInit_n : std_logic;
    signal enterSync_n, enterDeb_n, enterFall : std_logic;
    signal switchesSync_n : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal ldCode, eq, lock : std_logic;
    signal code : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal tries : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    ...
end syn;
```


Diseño principal

lab3.vhd



begin

```
rstInit_n <= rstPb_n and ready;
```

```
resetSynchronizer : synchronizer
```

```
  generic map ( STAGES => 2, INIT => '0' )
```

```
  port map ( rst_n => rstInit_n, clk => clk, x => '1', xSync => rst_n );
```

```
clkGenerator : frequencySynthesizer
```

```
  generic map ( FREQ => 50_000, MODE => "LOW", MULTIPLY => 3, DIVIDE => 5 )
```

```
  port map ( ... );
```

```
enterSynchronizer : synchronizer
```

```
  generic map ( ... )
```

```
  port map ( ... );
```

```
enterDebouncer : debouncer
```

```
  generic map ( FREQ => 30_000, BOUNCE => 50 )
```

```
  port map ( ... );
```

```
enterEdgeDetector : edgeDetector
```

```
  port map ( ... );
```

```
switchesSynchronizer :
```

```
for i in switches_n'range generate
```

```
begin
```

```
  switchsynchronizer : synchronizer
```

```
    generic map ( ... )
```

```
    port map ( ... );
```

```
end generate;
```

la frecuencia externa es 50 MHz

sincroniza, elimina rebotes y detecta flancos de enter

la frecuencia interna es 30 MHz

sincroniza switches

Diseño principal

lab3.vhd



```
fsm:
process (rst_n, clk, enterFall)
  type states is (initial, S3, S2, S1, S0);
  variable state: states;
begin
  if ... then
    ldCode <= ...;
    ...
  end if;
  case state is
    when initial =>
      tries <= ...;
      lock  <= ...;
      ...
  end case;
  if rst_n='0' then
    state := ...;
  elsif rising_edge(clk) then
    case state is
      when initial =>
        ...
      end case;
    end if;
  end process;
```

```
codeRegister :
process (rst_n, clk)
begin
  ...
end process;

comparator:
eq <= ...;

righthConverter : bin2segs
  port map( ... );

leds <= ...;

end syn;
```

Tareas



1. Crear el proyecto **lab3** en el directorio **DAS**
2. Descargar de la Web en el directorio **common** los ficheros:
 - **frequencySynthesizer.vhd**
3. Descargar de la Web en el directorio **lab3** los ficheros:
 - **lab3.vhd** y **lab3.ucf**
4. Completar el fichero **common.vhd** con la declaración del nuevo componente reusable.
5. Completar el código omitido en el fichero **lab3.vhd**
6. Añadir al proyecto los ficheros:
 - **common.vhd**, **bin2segs.vhd**, **synchronizer.vhd**, **debouncer.vhd**, **frequencySynthesizer.vhd**, **edgedetector.vhd**, **modcounter.vhd**, **lab3.vhd** y **lab3.ucf**
7. Sintetizar, implementar y generar el fichero de configuración.
8. Conectar la placa y encenderla.
9. Descargar el fichero **lab3.bit**



Acerca de *Creative Commons*



■ Licencia CC (*Creative Commons*)

- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



Reconocimiento (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir igual (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>