



Laboratorio 5:

FSM con ruta de datos

comunicación con un terminal a través de un bus RS-232

Diseño automático de sistemas

José Manuel Mendías Cuadros


*Dpto. Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid*



Presentación



- Diseñar un par emisor-receptor RS-232 elemental:
 - Cada dato se transmite sin paridad en tramas de 10 bits con el siguiente formato:
 - 1 bit de start (0), 8 bits de datos (primero LSB), 1 bit de stop (1)
 - No realizarán control de flujo.
- El transmisor RS-232:
 - Convertirá de paralelo a serie cada dato individual a transmitir por el bus RS-232.
 - Cada vez que la señal dataRdy se active, comenzará a transmitir el dato leído de data.
 - Durante la transmisión mantendrá activada la señal busy.
- El receptor RS-232:
 - Convertirá de serie a paralelo cada dato individual recibido por el bus RS-232.
 - Cada vez que reciba correctamente un dato, lo volcará en data.
 - Por cada nuevo dato volcado activará durante un ciclo la señal de strobe dataRdy.

 

Protocolo RS-232

presentación




- El estándar **RS-232 completo** define un protocolo de comunicación serie que consta de **22 líneas unidireccionales**.
 - Para conectar típicamente un computador (DTE) con un módem (DCE)
 - Cuando conecta un DTE con otro DTE o con un DCE distinto de módem, el conjunto de líneas usado es mucho menor.
- Algunos de los subconjuntos de líneas más comunes son los que usan:
 - Únicamente las **2 líneas** de **datos serie**: TxD (salida) y RxD (entrada).
 - Las líneas de datos serie y **2 líneas** para **control de flujo**: RTS (salida) y CTS (entrada).
 - Todas ellas transmiten información asíncronamente.
- La velocidad de transmisión, el formato de la trama y el mecanismo de control de flujo es configurable.
 - **Velocidades**: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200... 115200 baudios
 - **Bits de datos**: 5, 6, 7 u 8 (primero LSB)
 - **Bits de stop**: 1, 1.5 o 2
 - **Paridad**: sin paridad, par, impar...
 - **Control de flujo**: sin control de flujo, RTS/CTS, XON/XOFF...

Protocolo RS-232

transmisión/recepción



- En ausencia de control de flujo hardware:
 - Cualquiera de los 2 dispositivos conectados puede iniciar una transmisión.
 - Si la comunicación es full-duplex ambos pueden transmitir a la vez.
 - El emisor vuelca los datos serie a la velocidad convenida y en el siguiente orden:
 - bit de start (0), n bits de datos (primero LSB), bit paridad (opcional), bit/s de stop (1)
 - El receptor debe muestrear la línea serie a intervalos regulares dependientes de la velocidad de transmisión para extraer los datos.
- Si existe control de flujo, entonces:
 - El emisor solo puede transmitir si el receptor está preparado para aceptarlos.
 - Si la línea CTS está en BAJA (control hardware).
 - Si el receptor no ha enviado el dato XOFF (control software).


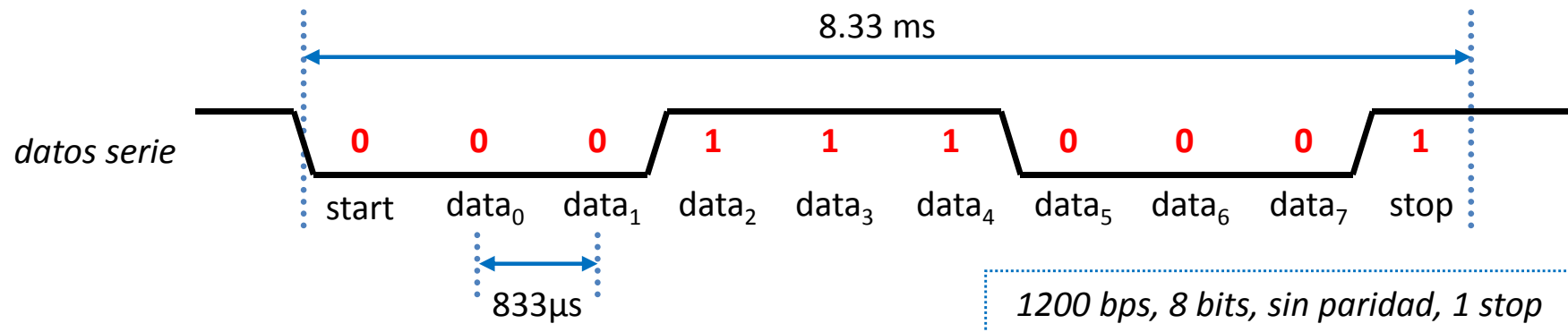


Protocolo RS-232


interconexionado



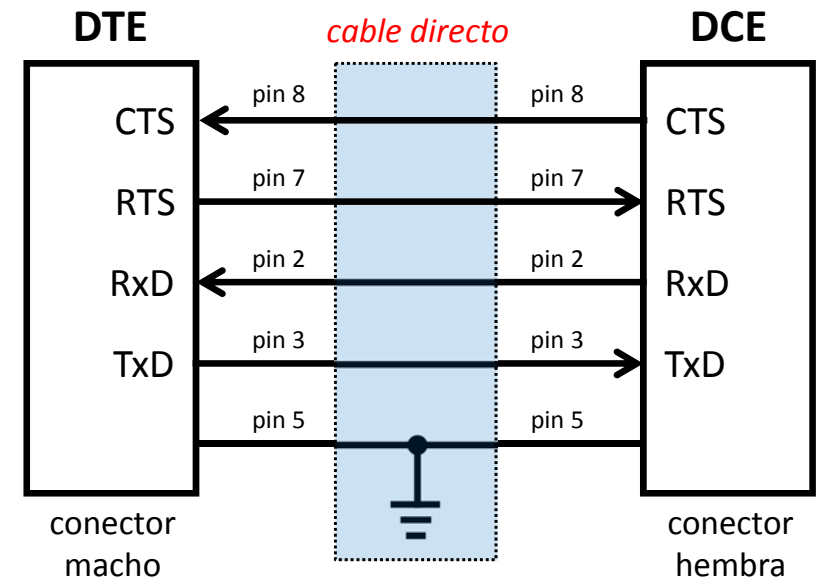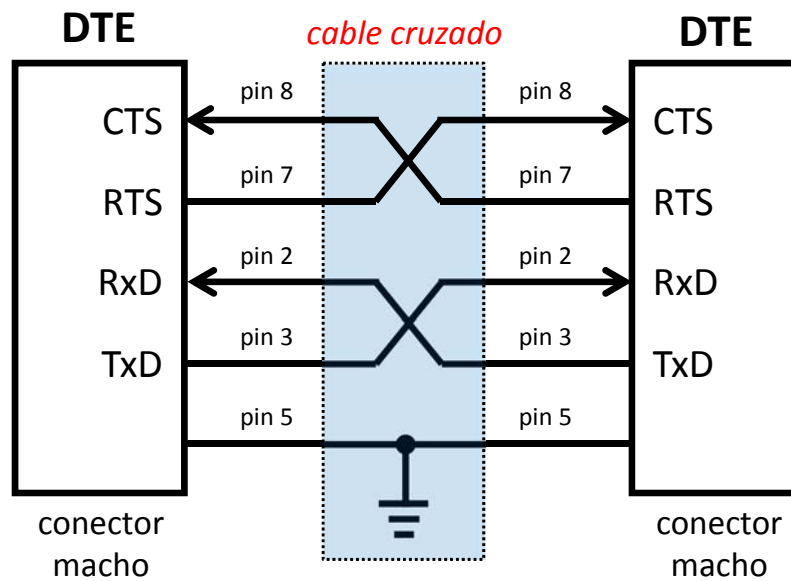- El esquema de conexión, dependerá del tipo de elementos conectados
 - DTE = host, DCE = dispositivo



En los labs los cables son cruzados.
Posición de los jumpers JP7 de la placa XST

 


DB9

Emisor RS-232

diagrama RTL




COUNTER MOD $f_{clk}/\text{BaudRate}$

 

*genera un tick al final de
cada periodo de cuenta*

Emisor RS-232


diagrama RTL

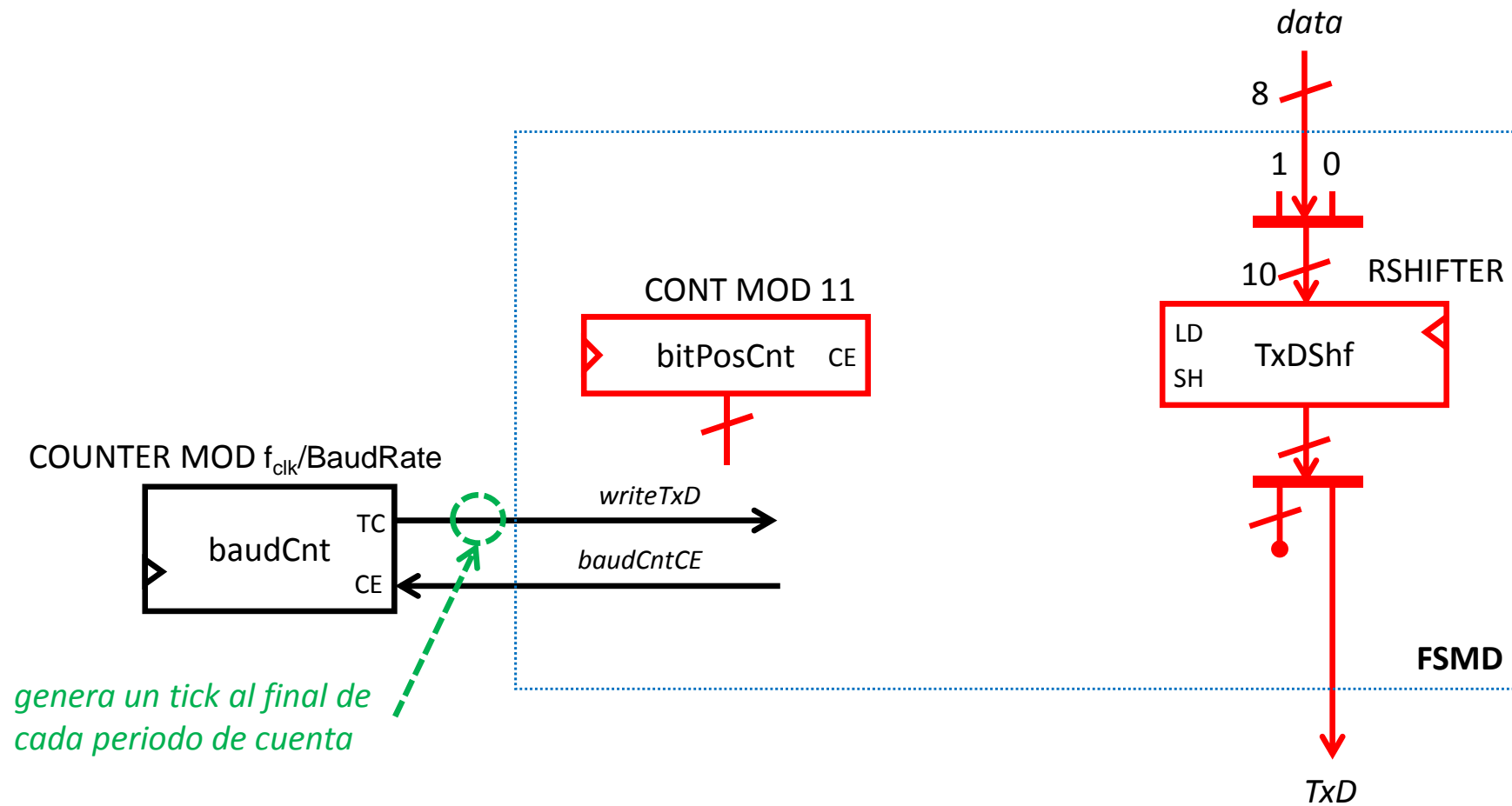

genera un tick al final de cada periodo de cuenta

Emisor RS-232


diagrama RTL

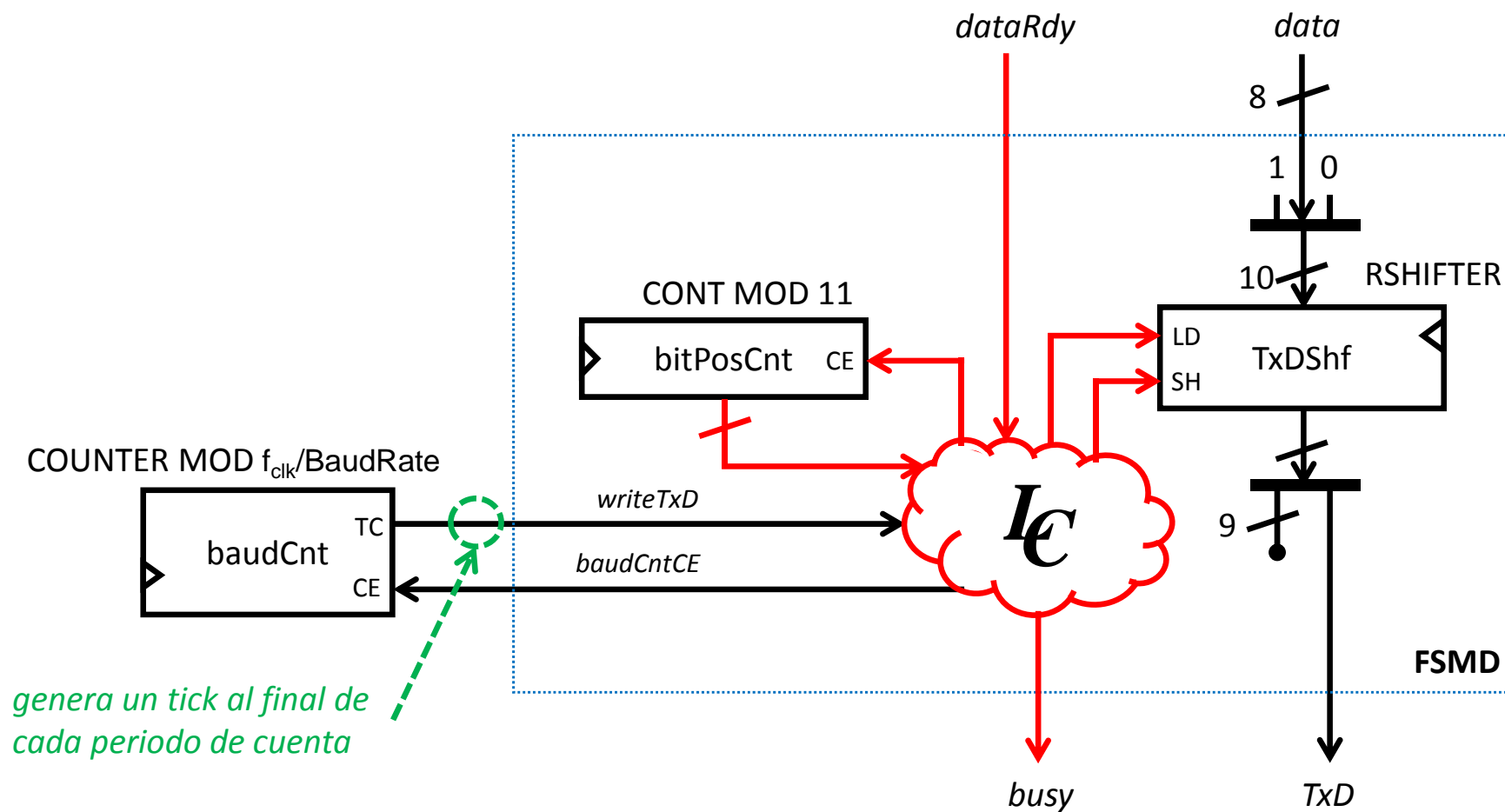

genera un tick al final de cada periodo de cuenta

Emisor RS-232


diagrama RTL

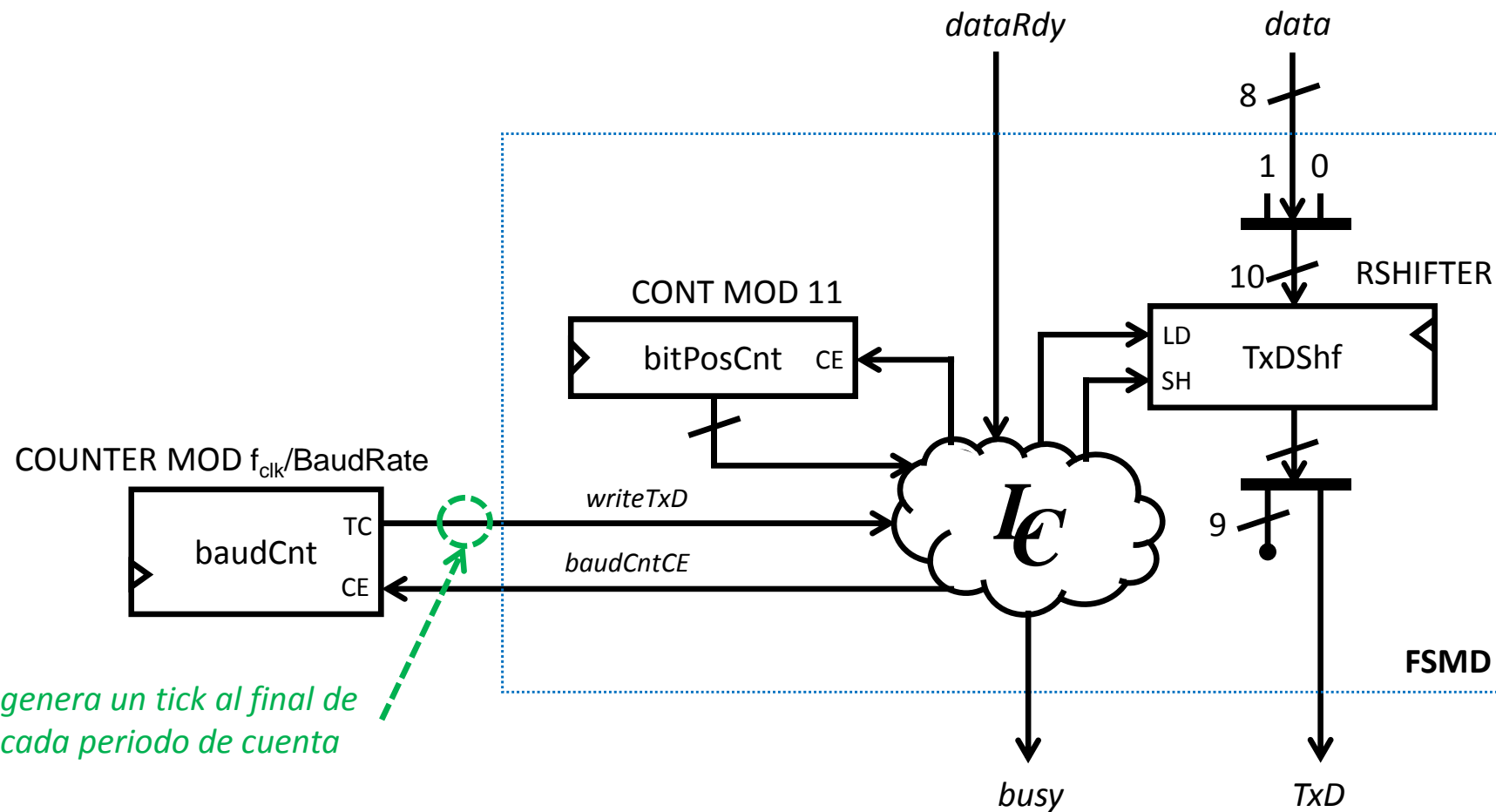

genera un tick al final de cada periodo de cuenta


Emisor RS-232

FSMD

 


Emisor RS-232

FSMD

 


Emisor RS-232

FSMD

 


Emisor RS-232

FSMD

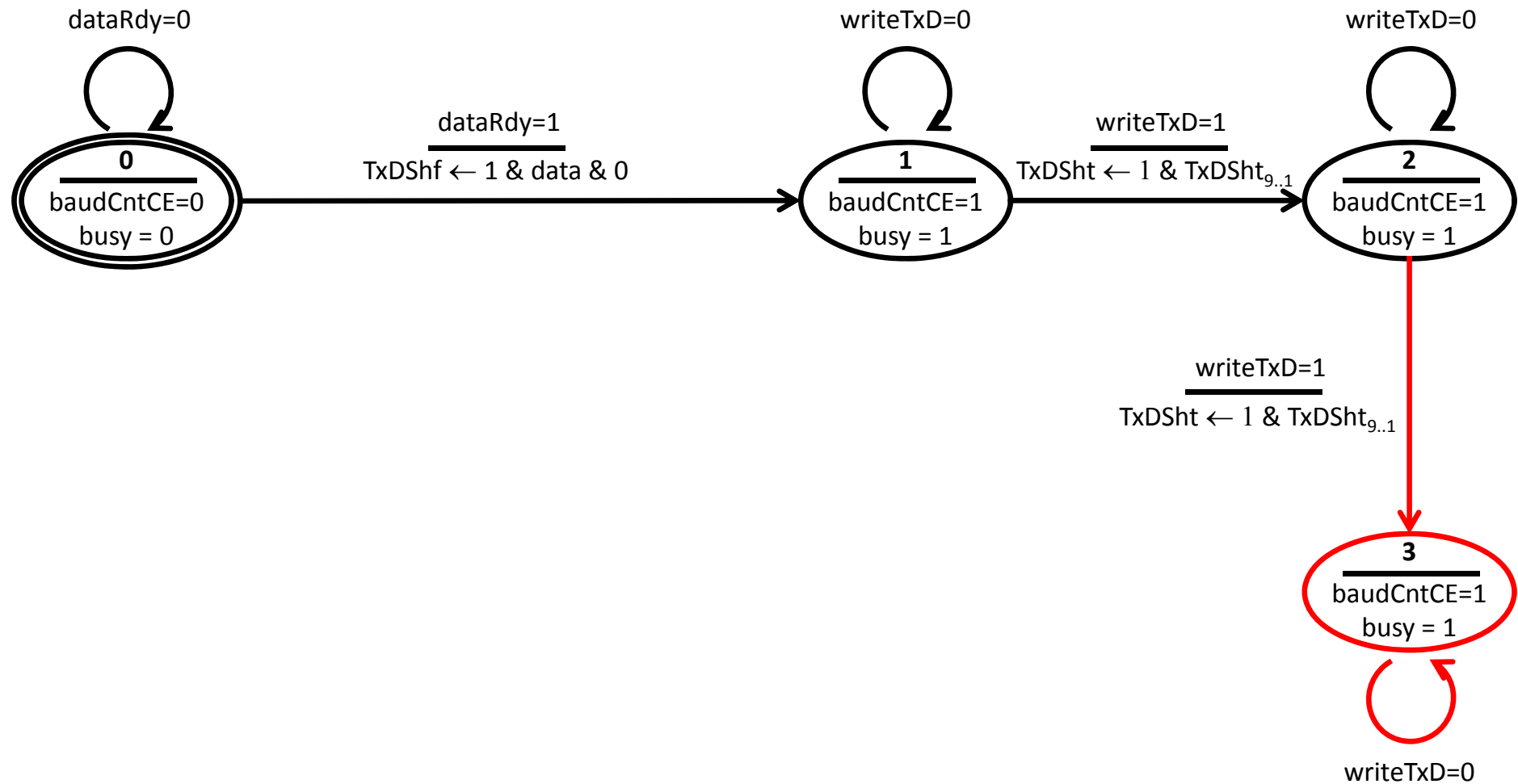


Emisor RS-232

FSMD

 


Emisor RS-232

FSMD

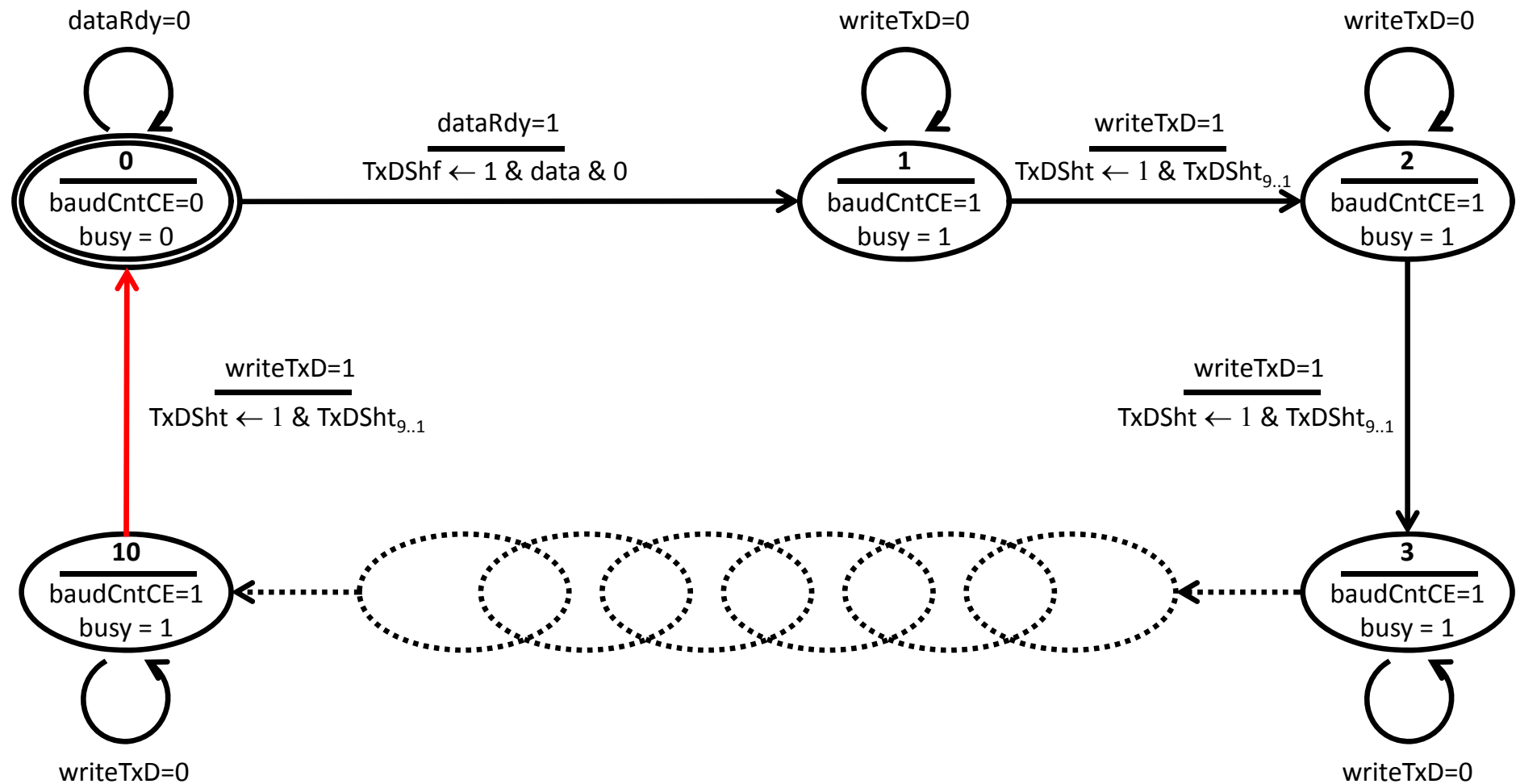

Emisor RS-232

FSMD

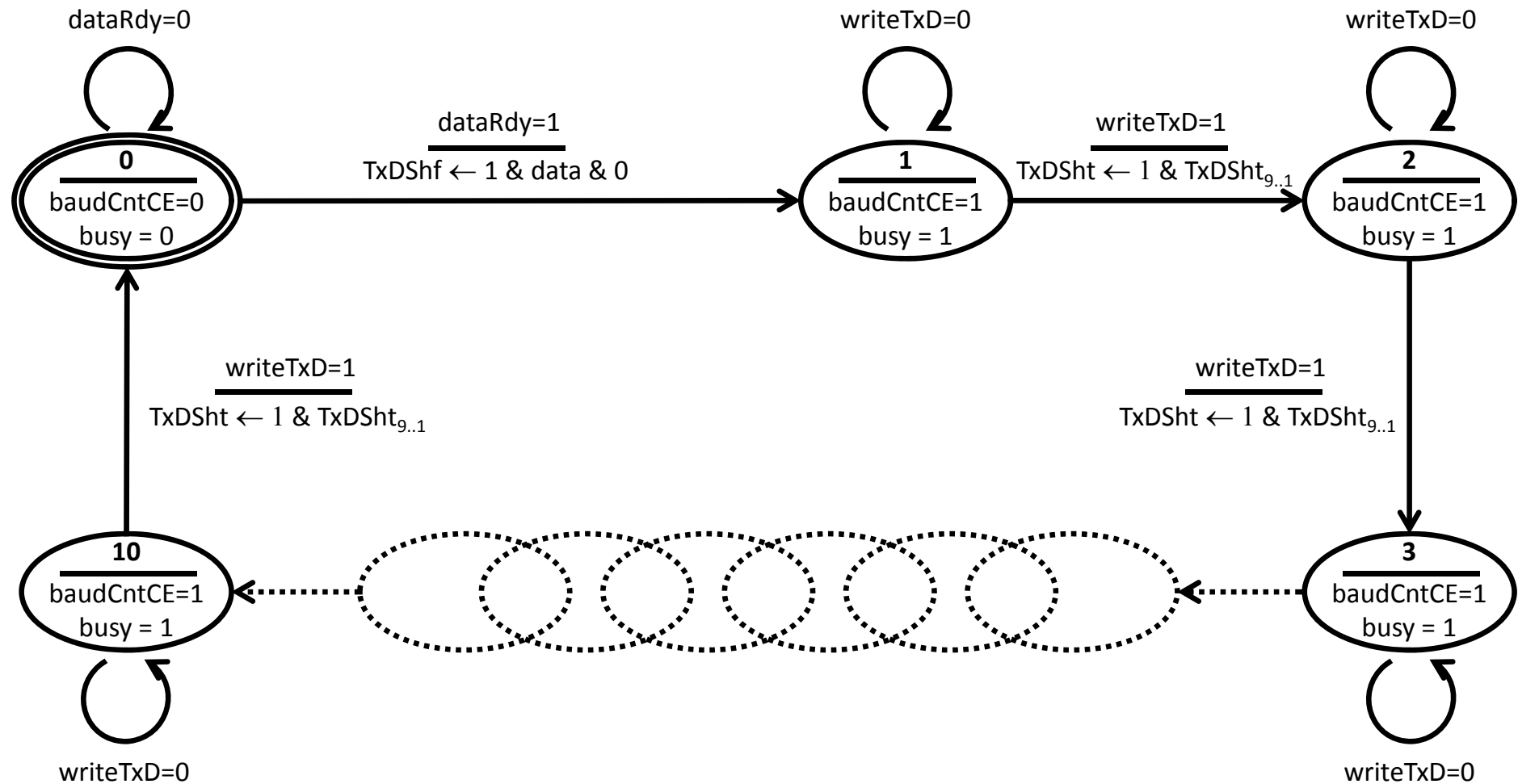

Emisor RS-232

rs232Transmitter.vhd



```
entity rs232Transmitter is
  generic (
    FREQ      : natural;  -- frecuencia de operacion en KHz
    BAUDRATE  : natural   -- velocidad de comunicacion
  );
  port (
    -- host side
    rst_n     : in  std_logic;  -- reset asíncrono del sistema (a baja)
    clk       : in  std_logic;  -- reloj del sistema
    dataRdy   : in  std_logic;  -- se activa durante 1 ciclo cada vez que hay un nuevo
                                -- dato a transmitir
    data      : in  std_logic_vector (7 downto 0);  -- dato a transmitir
    busy      : out std_logic;  -- se activa mientras esta transmitiendo
    -- RS232 side
    TxD       : out std_logic   -- salida de datos serie del interfaz RS-232
  );
end rs232Transmitter;

architecture syn of rs232Transmitter is
  -- Registros
  signal bitPos : natural range 0 to 10;
  signal TxDSHF : std_logic_vector (9 downto 0);
  -- Señales
  signal baudCntCE, writeTxD : std_logic;
begin
  ...
end syn;
```

Emisor RS-232

rs232Transmitter.vhd



```
fsmd :  
process (rst_n, clk, bitPos, TxDSHF)  
begin  
    TxD          <= TxDSHF(0);  
    baudCntCE <= '1';  
    busy         <= '1';  
    if ... then  
        baudCntCE <= '0';  
        busy      <= '0';  
    end if;  
    if rst_n='0' then  
        TxDSHF <= (others => '1');  
        bitPos <= 0;  
    elsif rising_edge(clk) then  
        case bitPos is  
            when 0 =>  
                ...  
            when 10 =>  
                ...  
            when others =>  
                ...  
        end case;  
    end if;  
end process;
```

```
baudCnt:  
process (rst_n, clk)  
    constant numCycles : natural := (FREQ*1000)/BAUDRATE;  
    constant maxValue  : natural := numCycles-1;  
    variable count      : natural range 0 to maxValue;  
begin  
    writeTxD <= '0';  
    if count=maxValue then  
        writeTxD <= '1';  
    end if;  
    if rst_n='0' then  
        count := 0;  
    elsif rising_edge(clk) then  
        if baudCntCE='0' then  
            count := 0;  
        else  
            ...  
        end if;  
    end if;  
end process;
```


*genera un tick al final de
cada periodo de cuenta*

Receptor RS-232

diagrama RTL




COUNTER MOD $f_{clk}/\text{BaudRate}$

 

*genera un tick a mitad de
cada periodo de cuenta*


Receptor RS-232

diagrama RTL

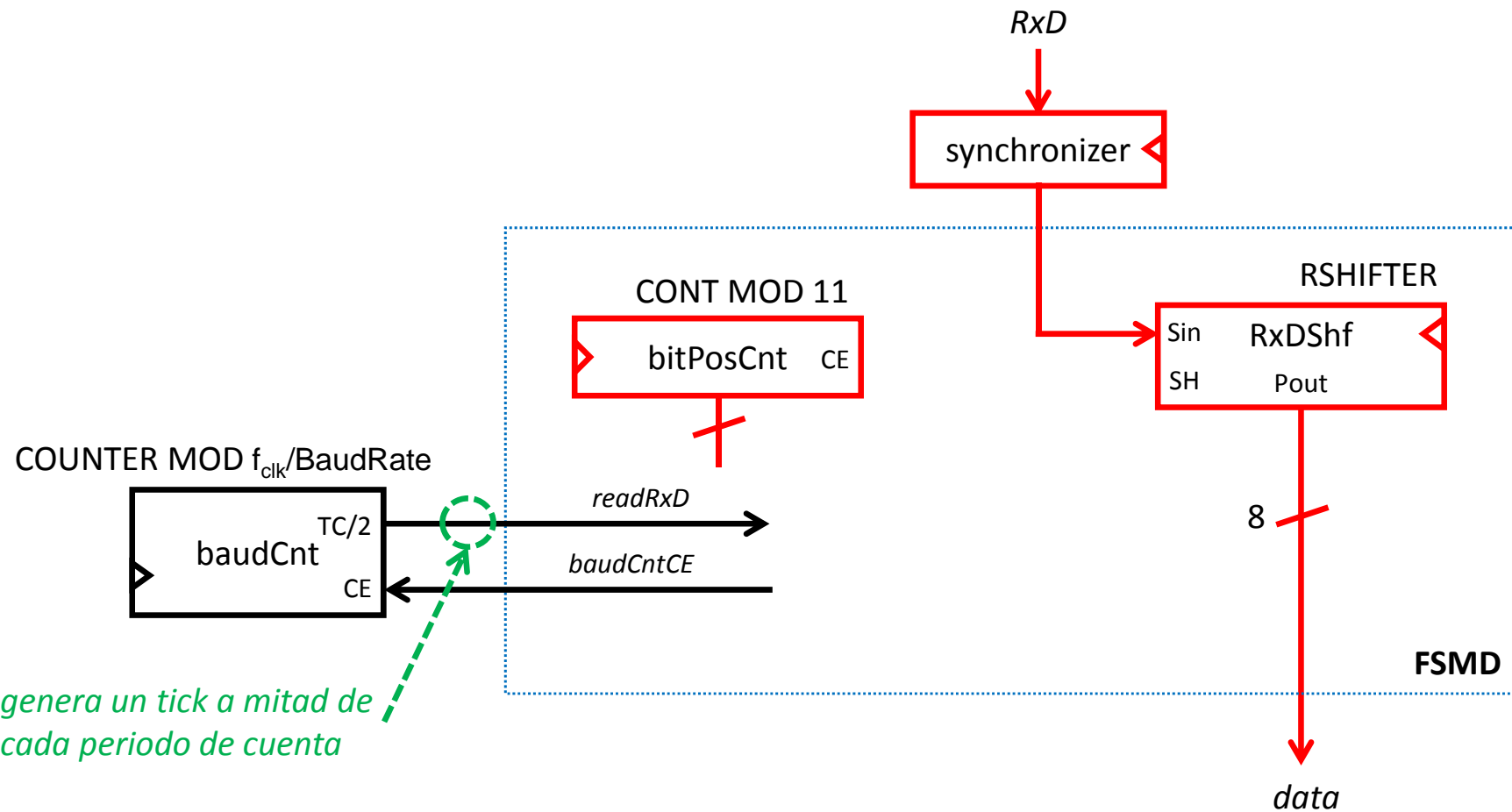


Receptor RS-232

diagrama RTL

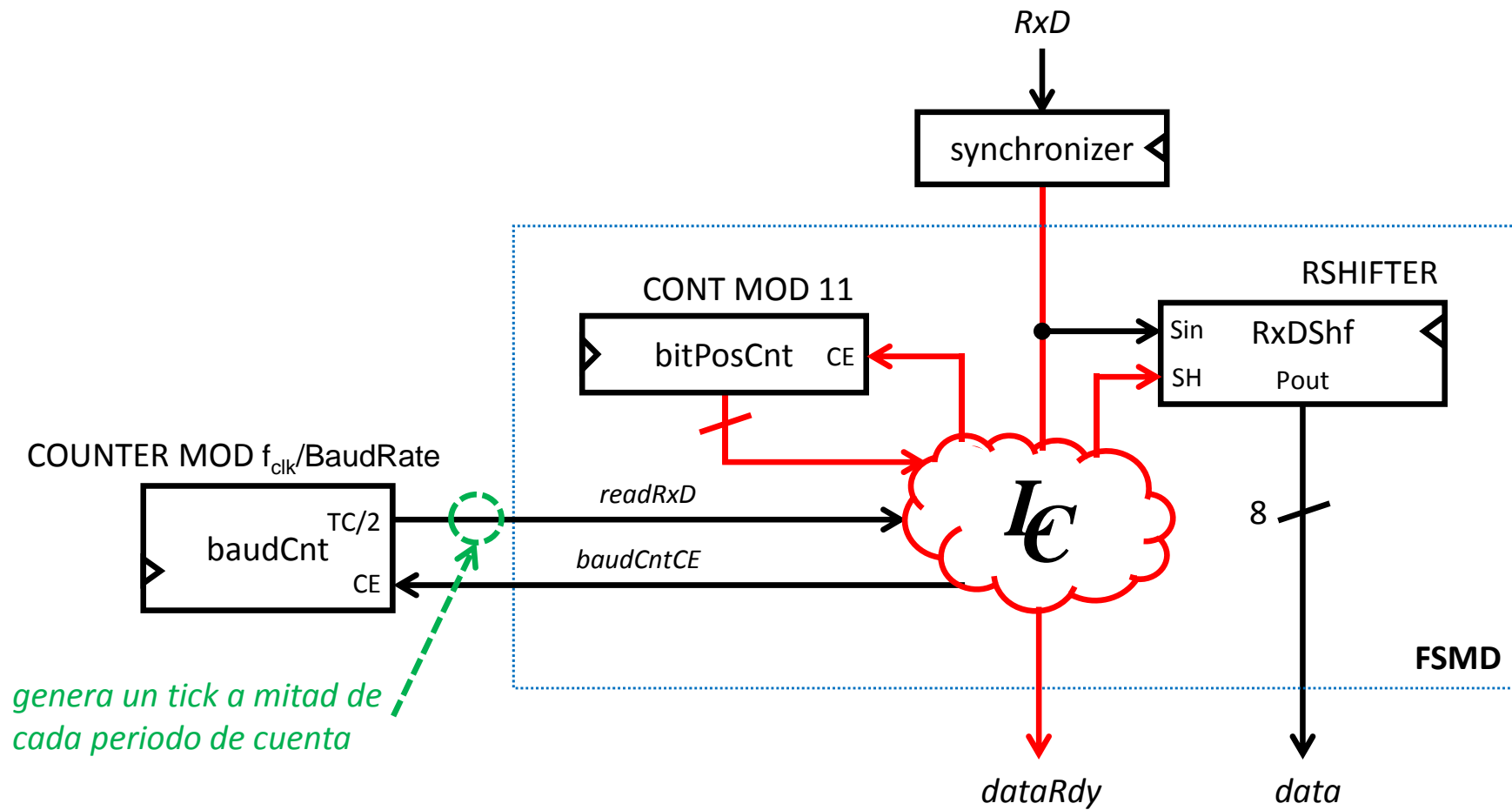

Receptor RS-232

diagrama RTL

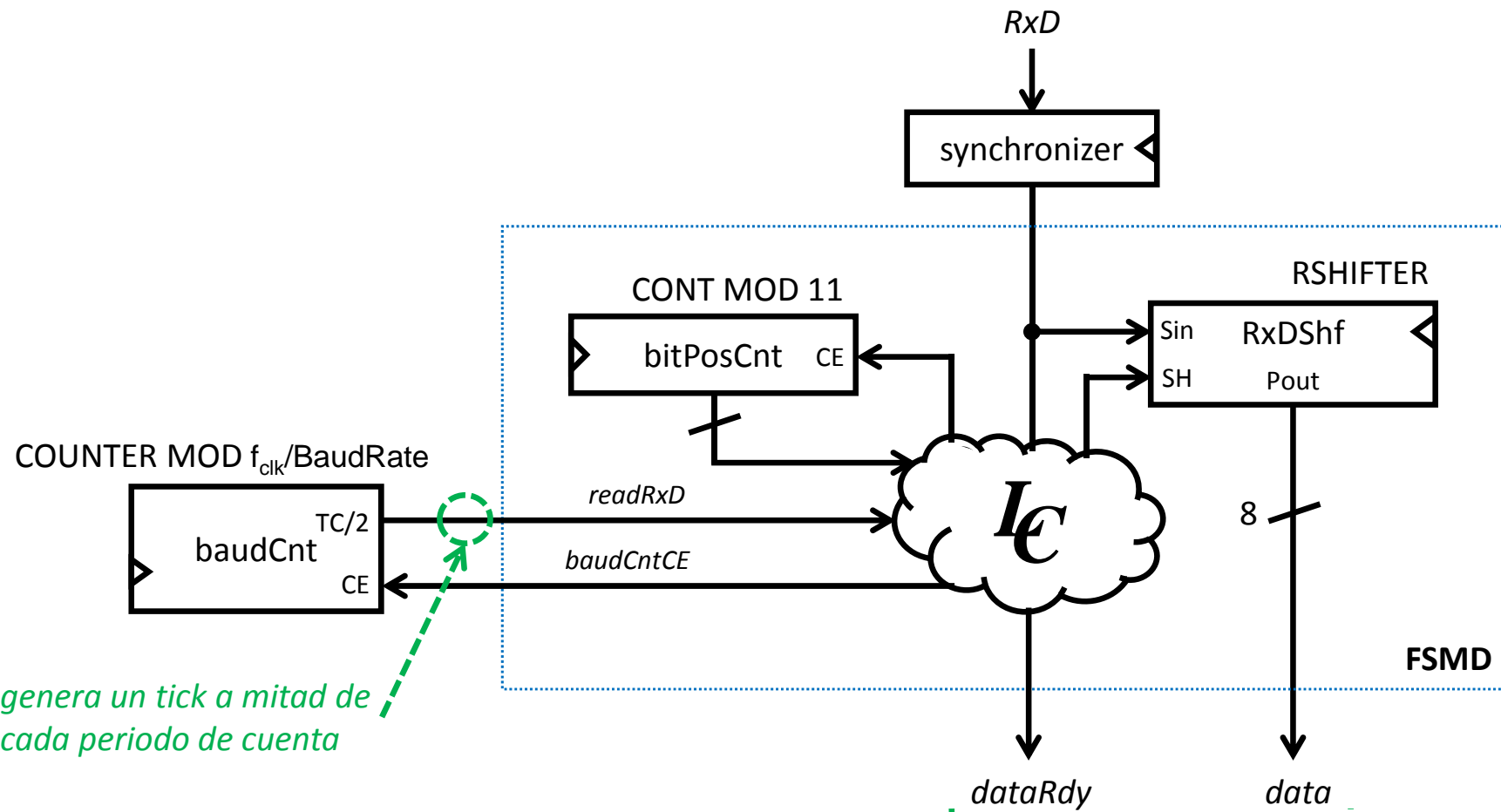


genera un tick a mitad de cada periodo de cuenta

las salidas podrían registrarse como se hizo con el receptor PS/2


Receptor RS-232

FSMD

 


Receptor RS-232

FSMD

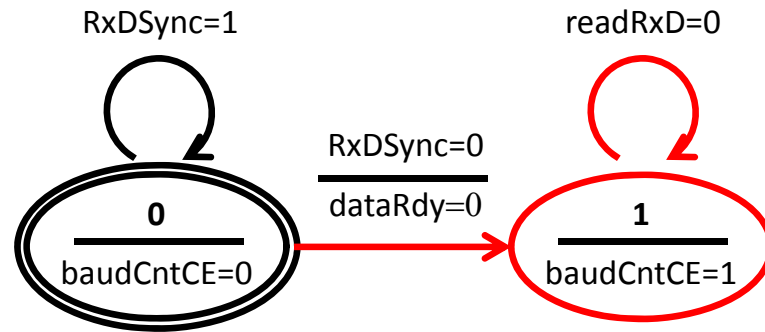


Receptor RS-232

FSMD

 


Receptor RS-232

FSMD

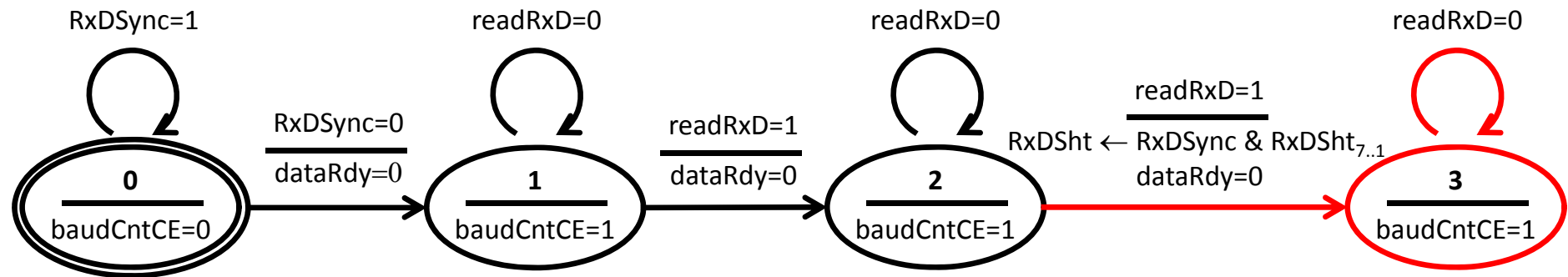


Receptor RS-232

FSMD

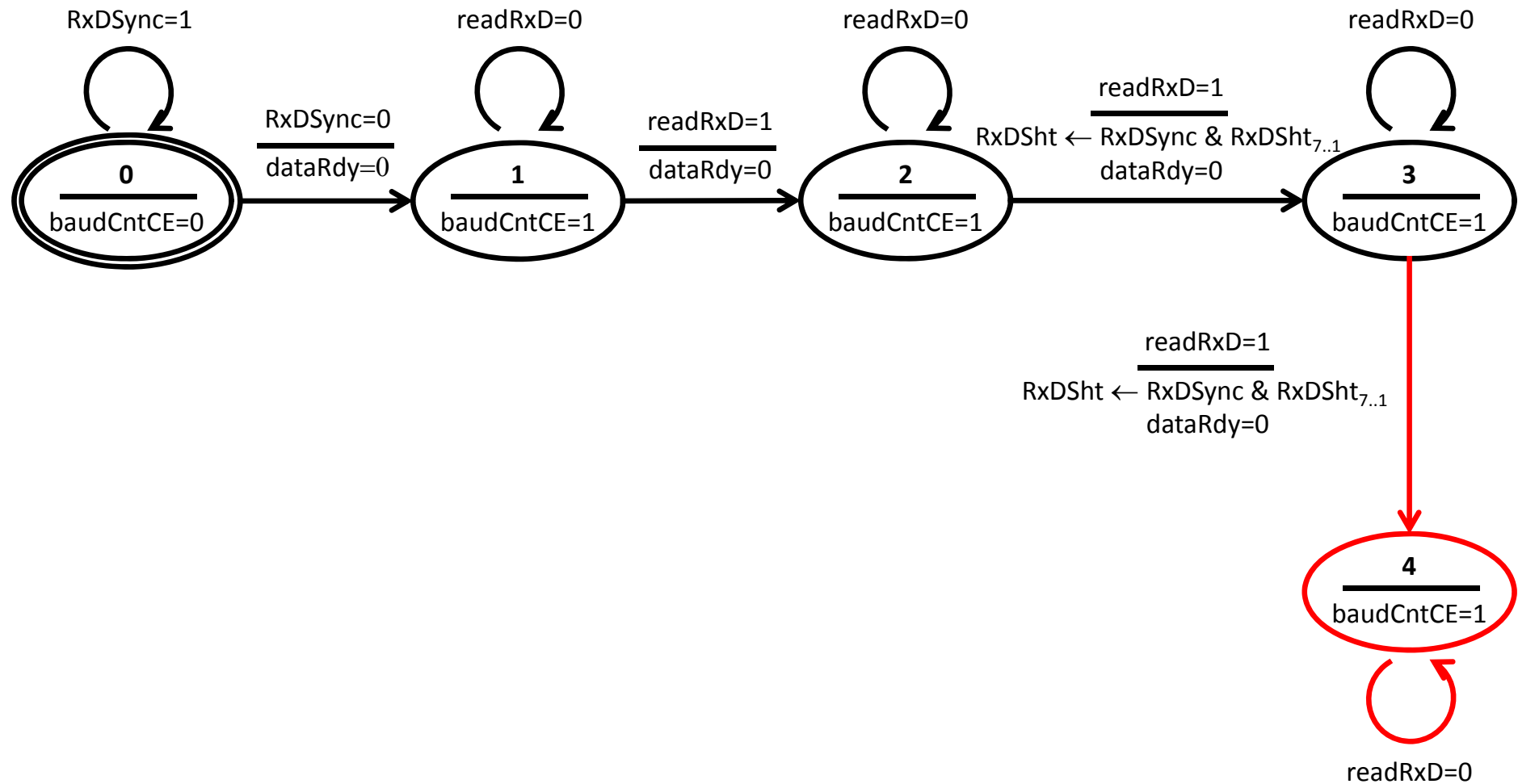


Receptor RS-232

FSMD

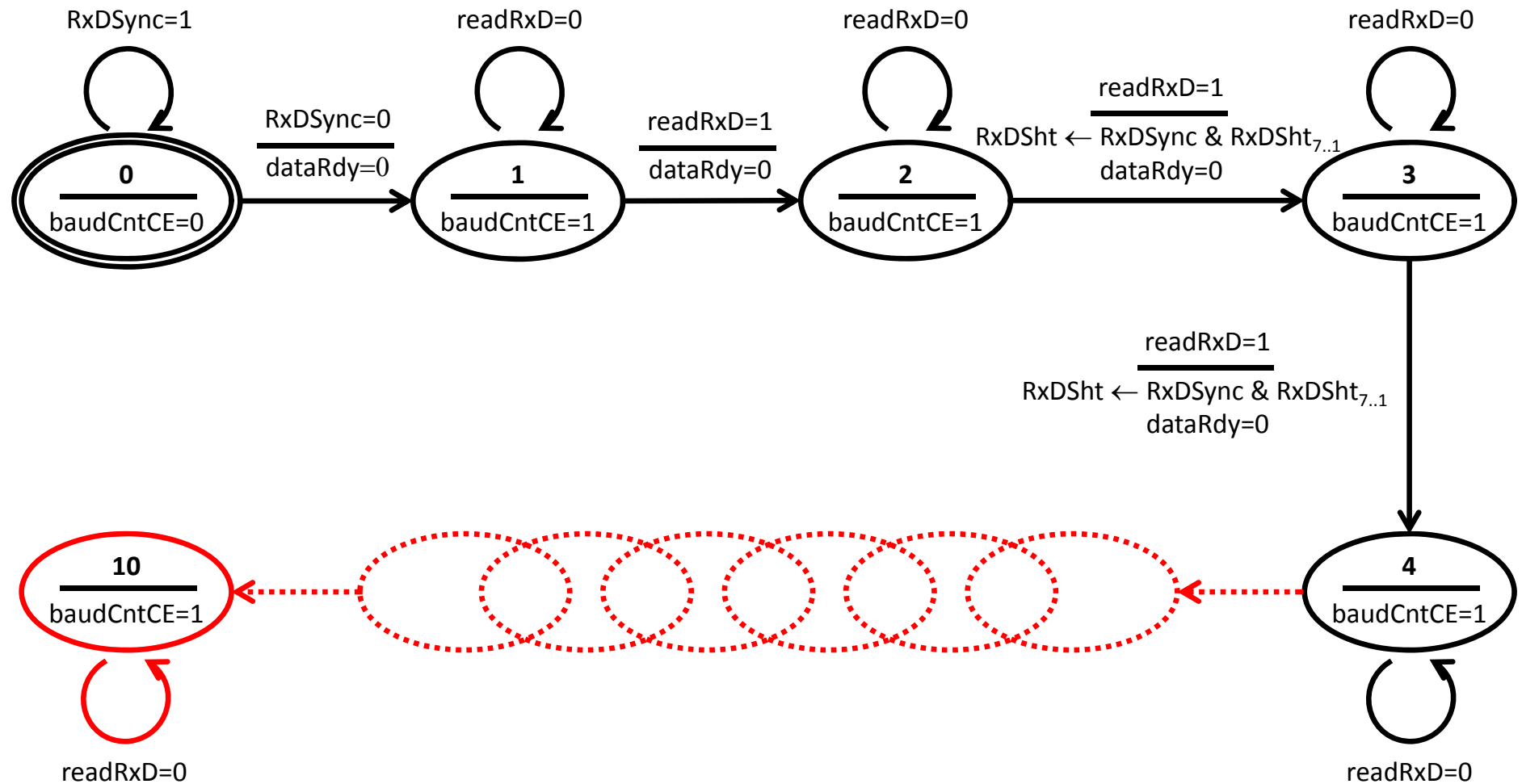


Receptor RS-232

FSMD

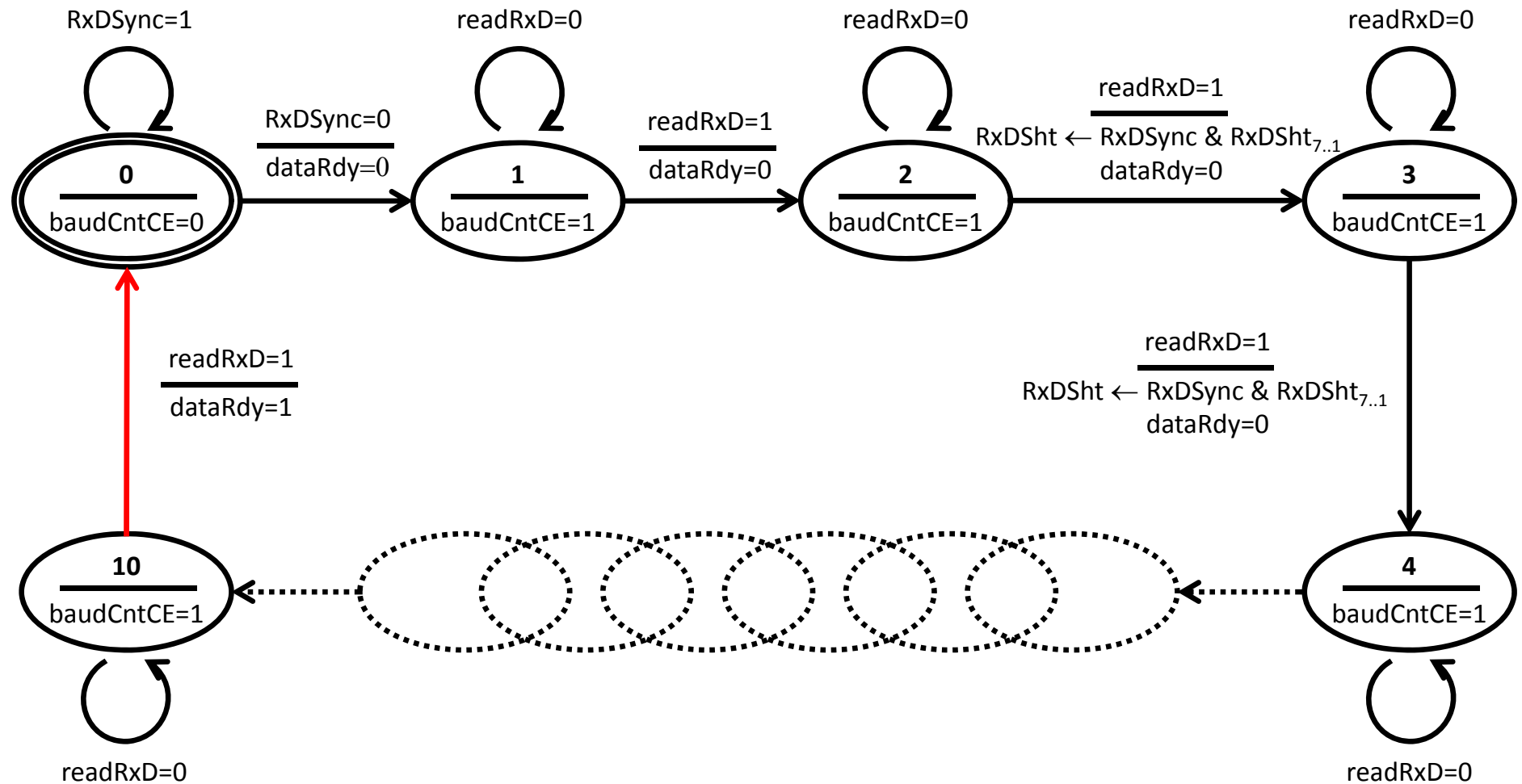

Receptor RS-232

FSMD

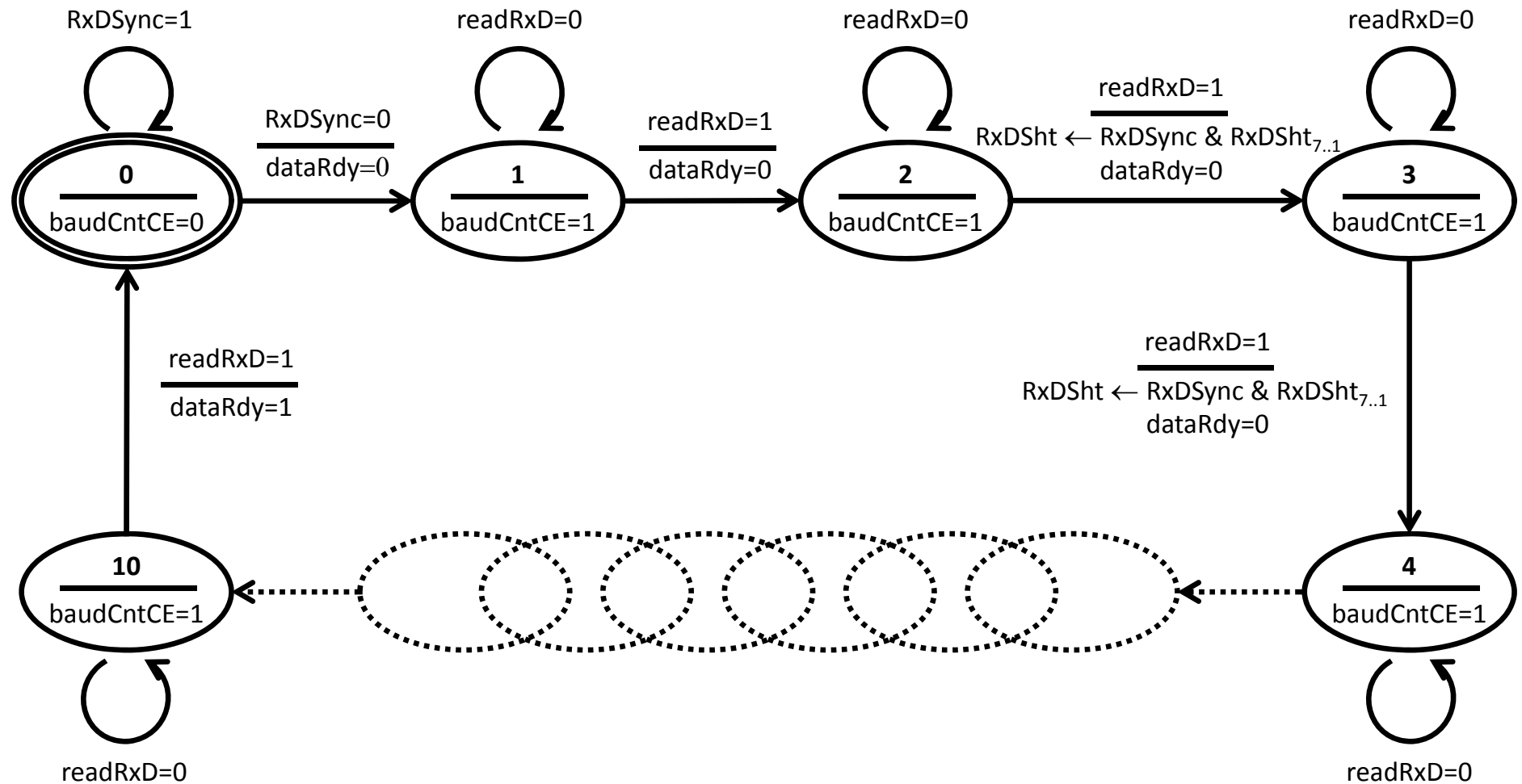

Receptor RS-232

rs232Receiver.vhd



```
entity rs232Receiver is
  generic (
    FREQ      : natural;  -- frecuencia de operacion en KHz
    BAUDRATE  : natural   -- velocidad de comunicacion
  );
  port (
    -- host side
    rst_n     : in  std_logic;  -- reset asíncrono del sistema (a baja)
    clk       : in  std_logic;  -- reloj del sistema
    dataRdy   : out std_logic;  -- se activa durante 1 ciclo cada vez que hay un nuevo
                                -- dato recibido
    data      : out std_logic_vector (7 downto 0);  -- dato recibido
    -- RS232 side
    RxD       : in  std_logic   -- entrada de datos serie del interfaz RS-232
  );
end rs232Receiver;

architecture syn of rs232Transmitter is
  -- Registros
  signal bitPos : natural range 0 to 10;
  signal RxDShf : std_logic_vector (7 downto 0);
  -- Señales
  signal RxDSync : std_logic;
  signal readRxD, baudCntCE : std_logic;
begin
  ...
end syn;
```

Receptor RS-232

rs232Receiver.vhd



```

fsmd :
process (rst_n, clk, bitPos, readRxD, RxDShf)
begin
    data      <= ...;
    baudCntCE <= ...;
    dataRdy   <= ...;
    if ... then
        baudCntCE <= ...;
    end if;
    if ... then
        dataRdy <= ...;
    end if;
    if rst_n='0' then
        ...
    elsif rising_edge(clk) then
        case bitPos is
            when 0 =>
                ...
            when 1 =>
                ...
            when 10 =>
                ...
            when others =>
                ...
        end case;
    end if;
end process;

```

```

baudCnt:
process (rst_n, clk)
...
begin
    readRxD <= '0';
    if count=maxValue/2 then
        readRxD <= '1';
    end if;
    if rst_n='0' then
        ...;
    elsif rising_edge(clk) then
        ...;
    end if;
end process;

RxDSynchronizer : synchronizer
...

```


*genera un tick a mitad de
cada periodo de cuenta*

Emisor/receptor RS-232

aplicación al diseño



- Para realizar un loopback bastaría:

 




FIFO

presentación

- Cuando un canal de comunicación tiene un cierto ancho de banda nominal, pero los datos no se transmiten con una cadencia regular:
 - Suele ser necesario añadir una FIFO intermedia para absorber los picos de carga.
 - Si el emisor y receptor tienen anchos de banda diferentes, la FIFO no solventa nada.

- Diseñar una FIFO genérica en anchura y profundidad:
 - Aceptará peticiones de lectura y escritura (que podrán ser simultáneas):
 - Cuando active **wrE**, leerá **dataIn** y almacenará el dato internamente.
 - Cuando active **rdE**, escribirá en **dataOut** el dato más antiguo almacenado.
 - Señalizará mediante **empty** y **full** el estado de la FIFO
 - Una vez llena, ignorará peticiones de escritura adicionales.
 - Una vez vacía, ignorará peticiones de lectura adicionales.

 

FIFO


diagrama RTL (i)



- Una FIFO consta de los siguientes elementos:
 - Un **banco de registros** (o una RAM) como almacén de datos.
 - Conceptualmente será gestionado como un buffer circular.
 - Dos **punteros circulares** (contadores)
 - Uno de escritura apuntando a la dirección en donde se escribirá el siguiente dato.
 - Otro de lectura apuntando a la dirección en donde leer el siguiente dato.
 - Solo avanzarán, respectivamente, a cada petición de escritura/lectura solo si la FIFO no esta llena/vacía.
 - Un **flag** que indica si la **FIFO está vacía**.
 - Se activará cuando el puntero de lectura alcance al de escritura.
 - Se desactivará cuando se haga una escritura.
 - Un **flag** que indica si la **FIFO está llena**.
 - Se activará cuando el puntero de escritura alcance al de lectura.
 - Se desactivará cuando se haga una lectura.

FIFO


diagrama RTL (ii)

 



FIFO


diagrama RTL (ii)

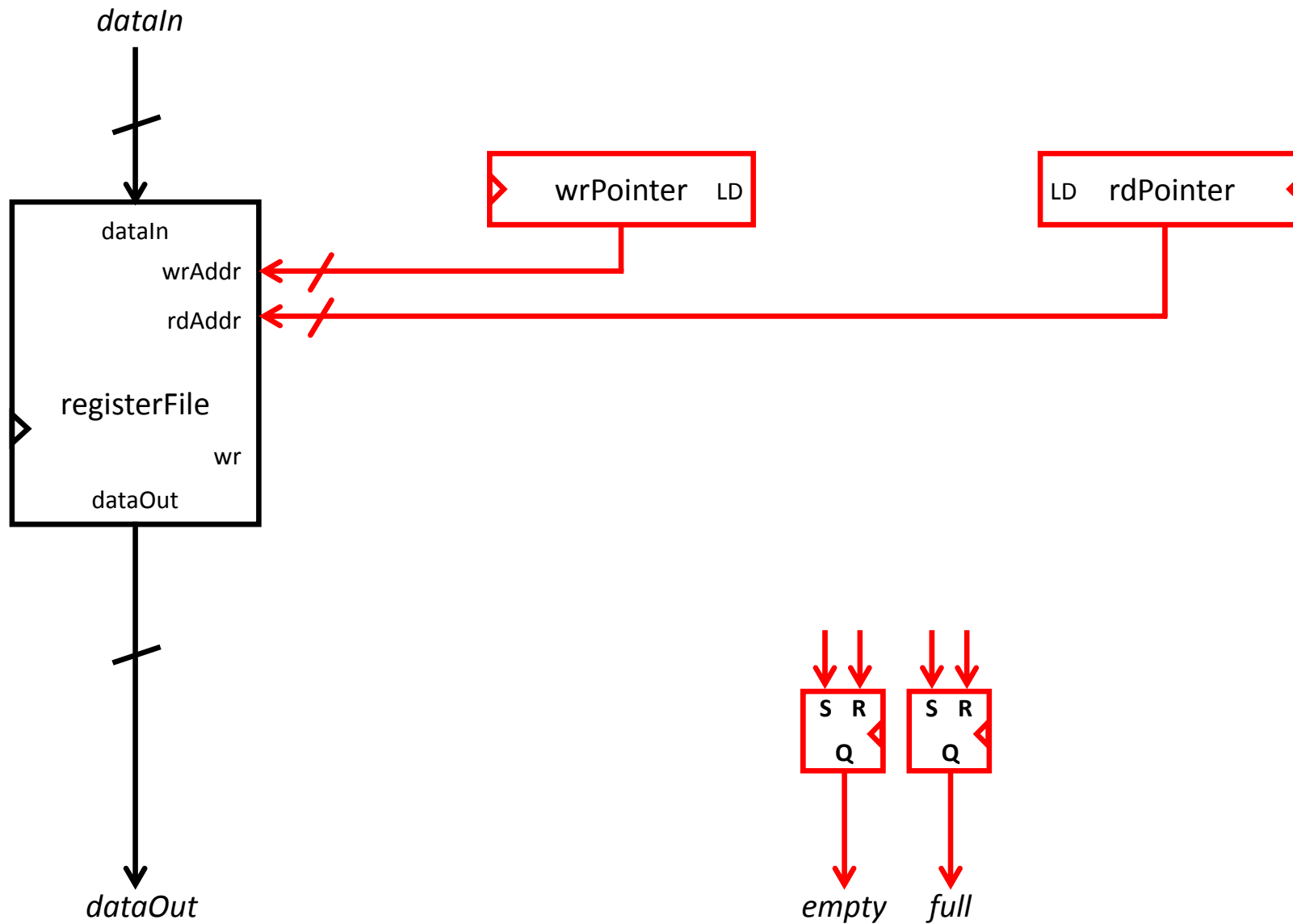



FIFO


diagrama RTL (ii)

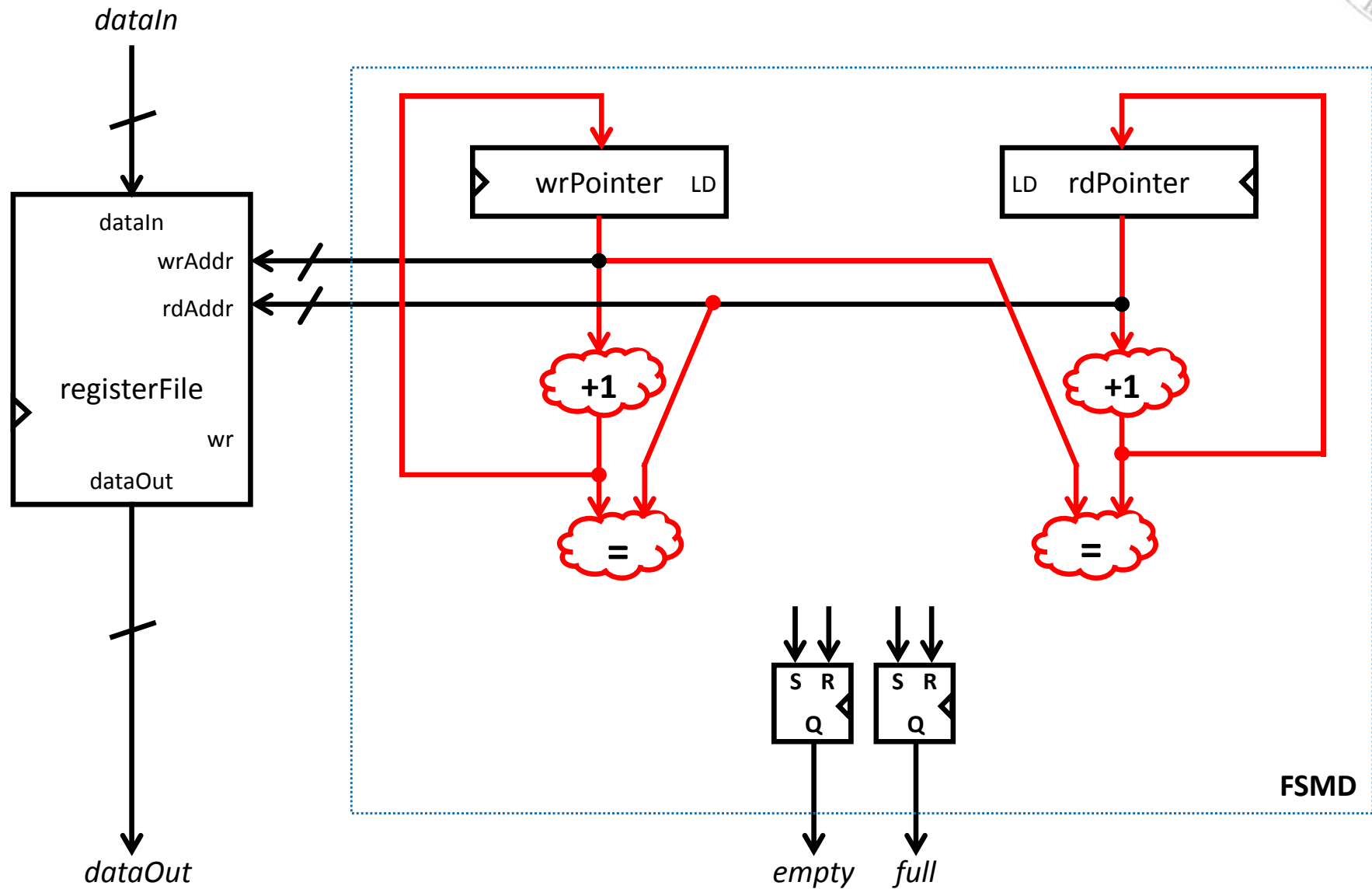



FIFO


diagrama RTL (ii)

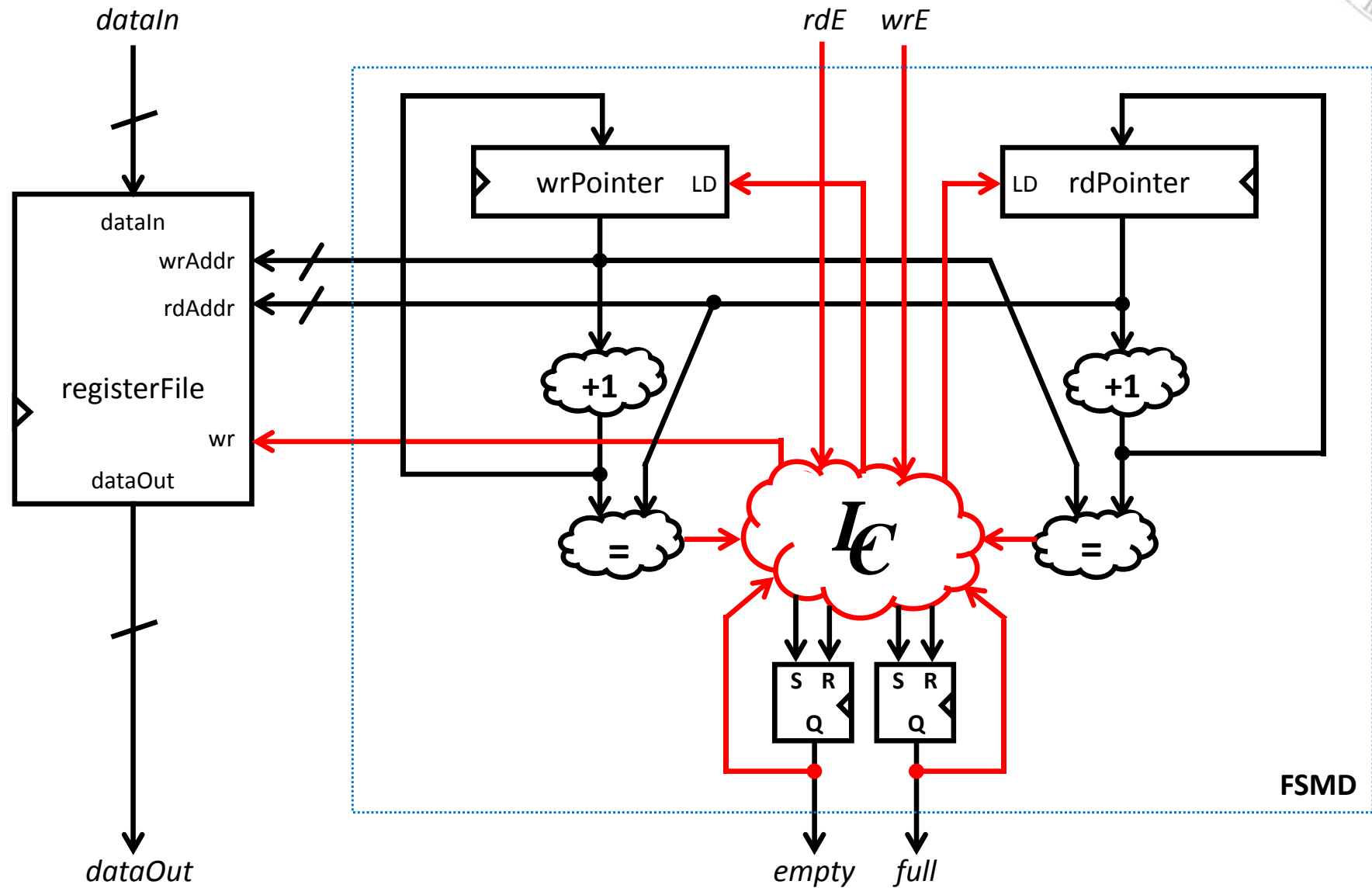



FIFO

diagrama RTL (ii)

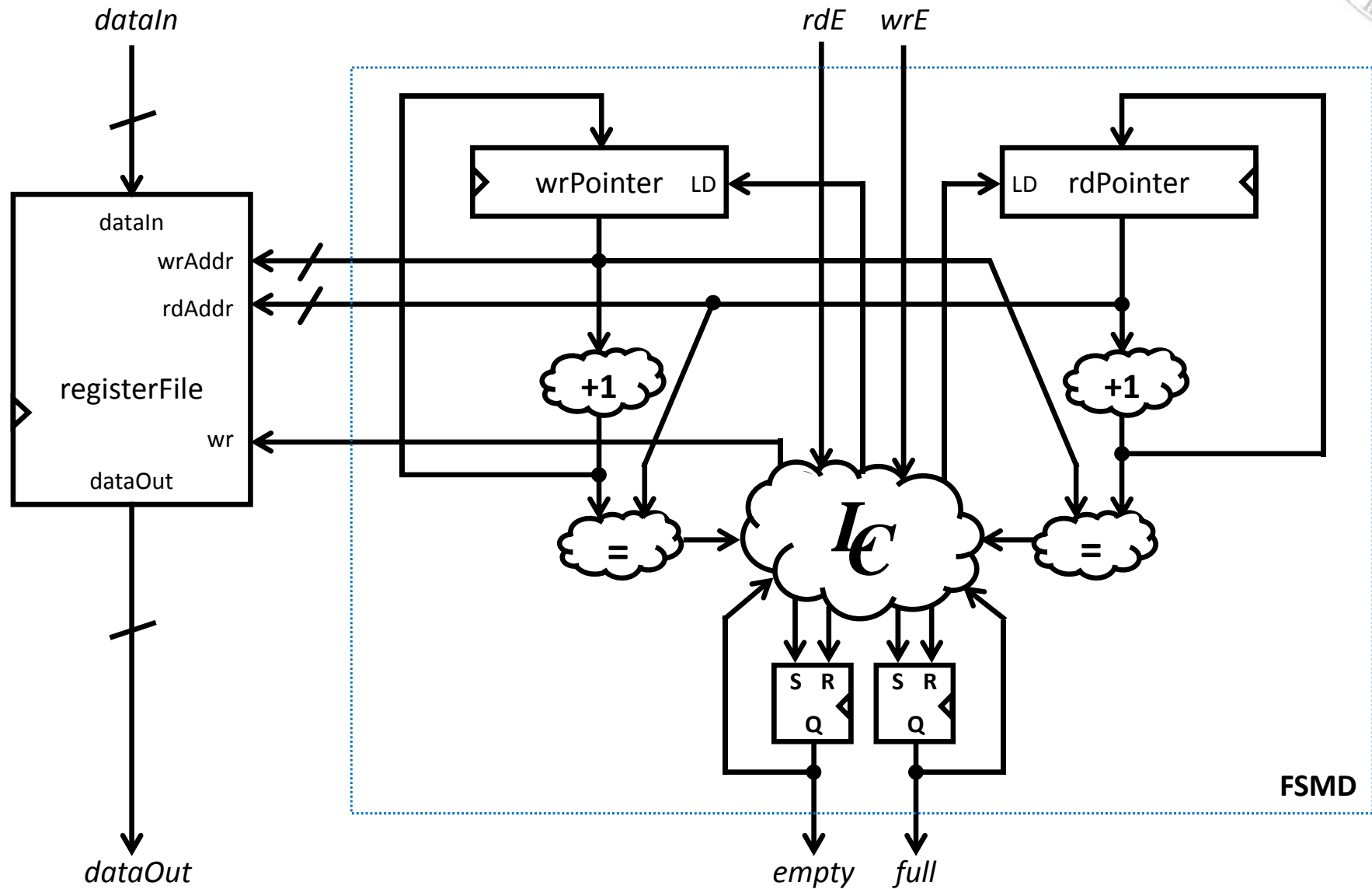

FIFO

fifo.vhd



```
entity fifo is
  generic (
    WIDTH : natural;    -- anchura de la palabra de fifo
    DEPTH : natural      -- numero de palabras en fifo
  );
  port (
    rst_n    : in  std_logic;    -- reset asíncrono del sistema (a baja)
    clk      : in  std_logic;    -- reloj del sistema
    wrE      : in  std_logic;    -- se activa durante 1 ciclo para escribir un dato en la fifo
    dataIn   : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);    -- dato a escribir
    rdE      : in  std_logic;    -- se activa durante 1 ciclo para leer un dato de la fifo
    dataOut  : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);    -- dato a leer
    full     : out std_logic;    -- indicador de fifo llena
    empty    : out std_logic     -- indicador de fifo vacia
  );
end fifo;

architecture syn of fifo is
  constant maxValue : natural := DEPTH-1;
  type   regFileType is array (0 to maxValue) of std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
  -- Registros
  signal regFile : regFileType;
  signal wrPointer, rdPointer : natural range 0 to maxValue;
  signal isFull : std_logic;
  signal isEmpty : std_logic;
  -- Señales
  signal nextWrPointer, nextRdPointer : natural range 0 to maxValue;
  signal rdFifo, wrFifo : std_logic;

begin
  ...
end syn;
```

FIFO

fifo.vhd



```
registerFile :  
process (rst_n, clk, rdPointer, regFile)  
begin  
    dataOut <= ...;  
    if rst_n='0' then  
        regFile <= (others => (others => '0'));  
    elsif rising_edge(clk) then  
        ...  
    end if;  
end process;  
full <= isFull;  
empty <= isEmpty;
```

```
wrFifo <= ...;  
rdFifo <= ...;  
nextWrPointer <= ...;  
nextRdPointer <= ...;  
fsmd :  
process (rst_n, clk)  
begin  
    if rst_n='0' then  
        wrPointer <= 0;  
        rdPointer <= 0;  
        isFull <= '0';  
        isEmpty <= '1';  
    elsif rising_edge(clk) then  
        if wrFifo='1' then  
            ...  
        end if;  
        if rdFifo='1' then  
            ...  
        end if;  
    end if;  
end process;
```


Diseño principal



- Para **testar el par emisor-receptor** realizaremos un diseño que retransmita lo que reciba por el bus RS-232 previo paso por una FIFO.
 - Conectaremos la FPGA a través de un cable serie al PC, sobre el que correremos un emulador de terminal (Termite) para enviar/recibir información
 - El emulador deberá configurarse:
 - **Baud Rate**: 1200, **Data bits**: 8, **Stop bits**: 1, **Parity**: none, **Flow Control**: none
 - El receptor almacenará los datos en la FIFO y el transmisor los tomará de la FIFO.
 - La FIFO tendrá una capacidad de 16B.
- Para facilitar la prueba, además:
 - El **estado de la FIFO** vacía/llena se mostrará (E/F) **en el display 7-segs** de la placa XST.
 - La **salida del receptor** estará conectada a **los displays 7-segs** de la placa XST.
 - El **transmisor podrá inhabilitarse** desactivando el DIPSW-8 de la placa XST.
 - El receptor seguirá recibiendo datos y almacenándolos en la FIFO hasta llenarla.


Diseño principal

diagrama RTL

 


Diseño principal

diagrama RTL

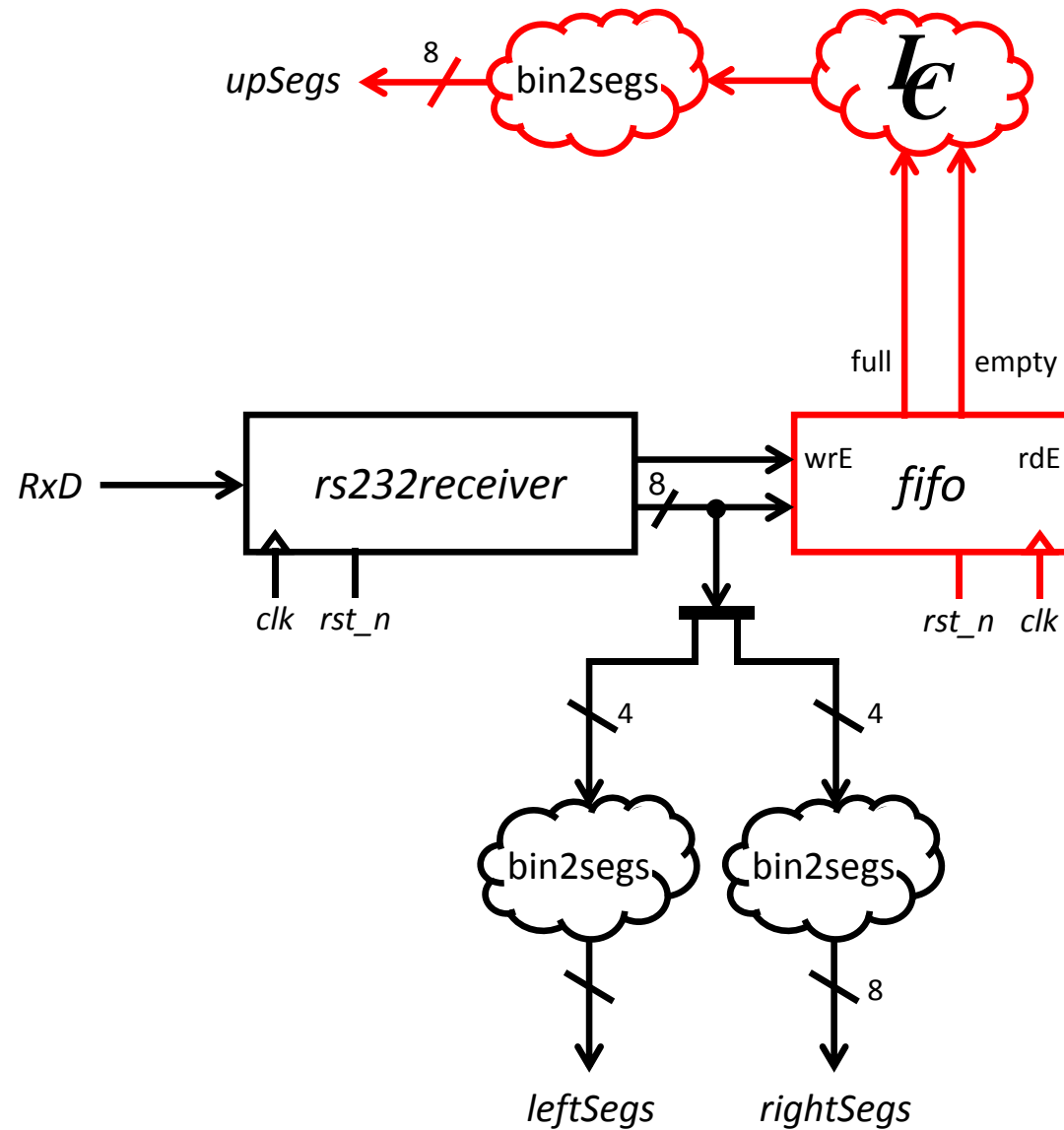


Diseño principal

diagrama RTL

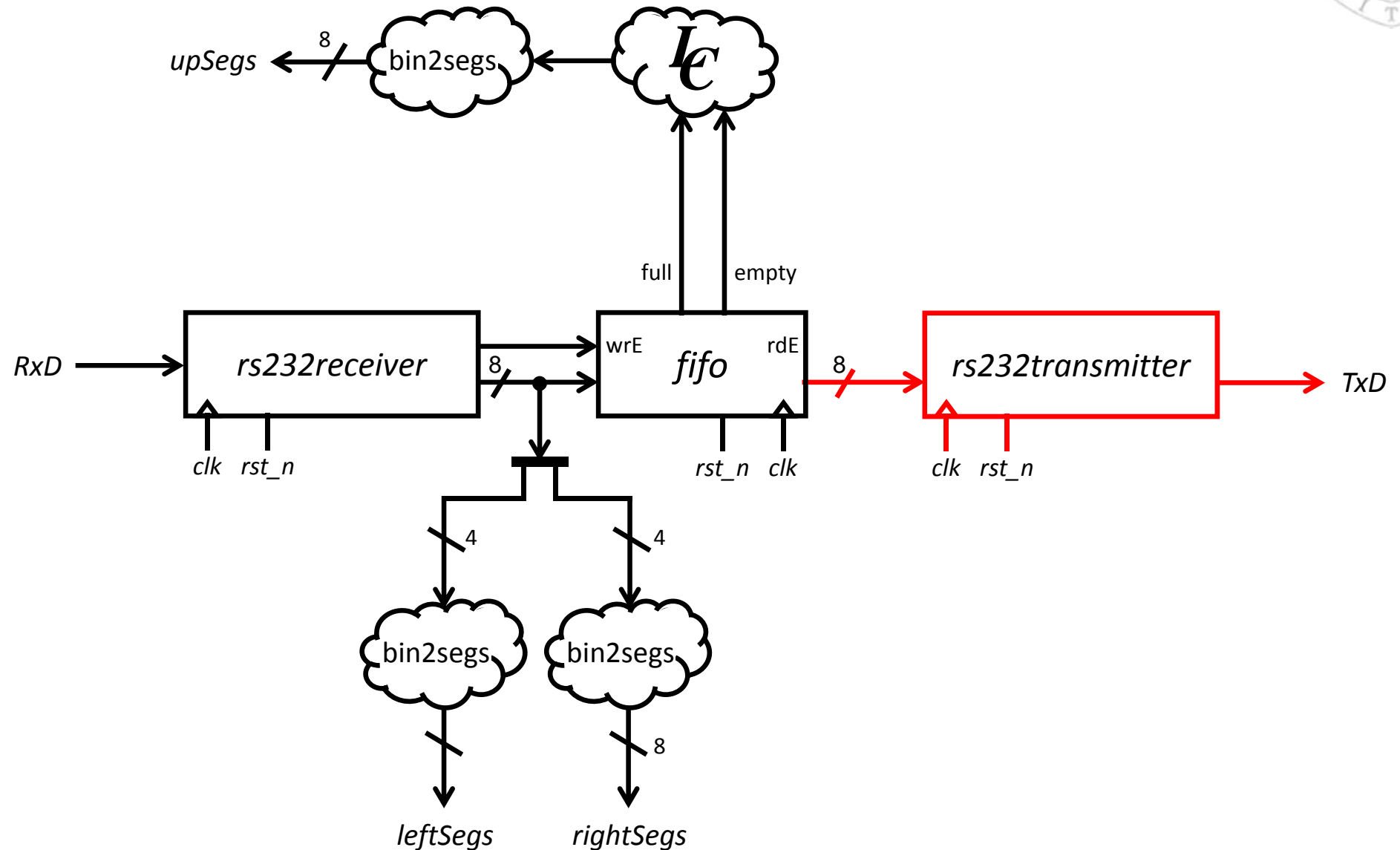


Diseño principal

diagrama RTL

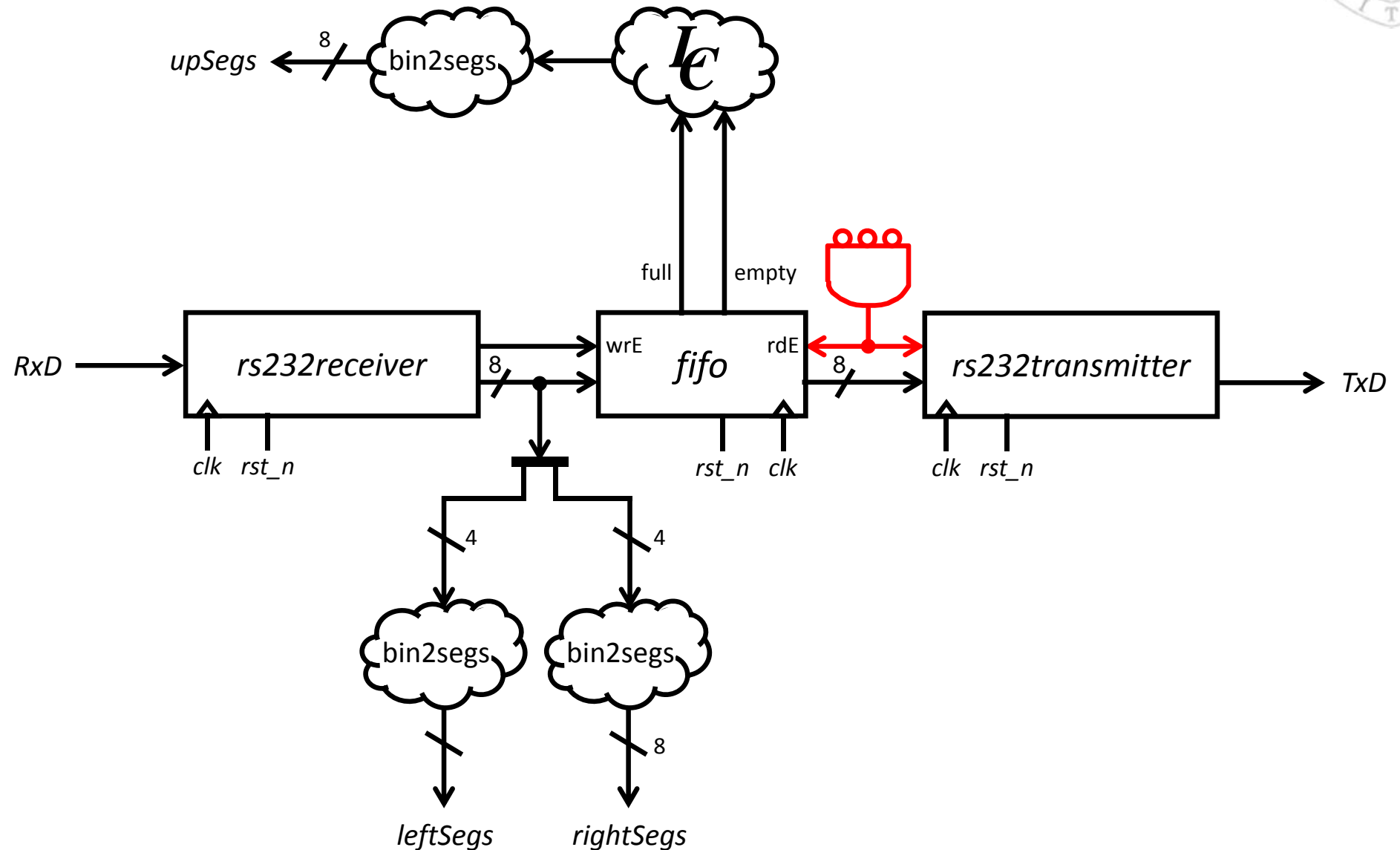


Diseño principal

diagrama RTL

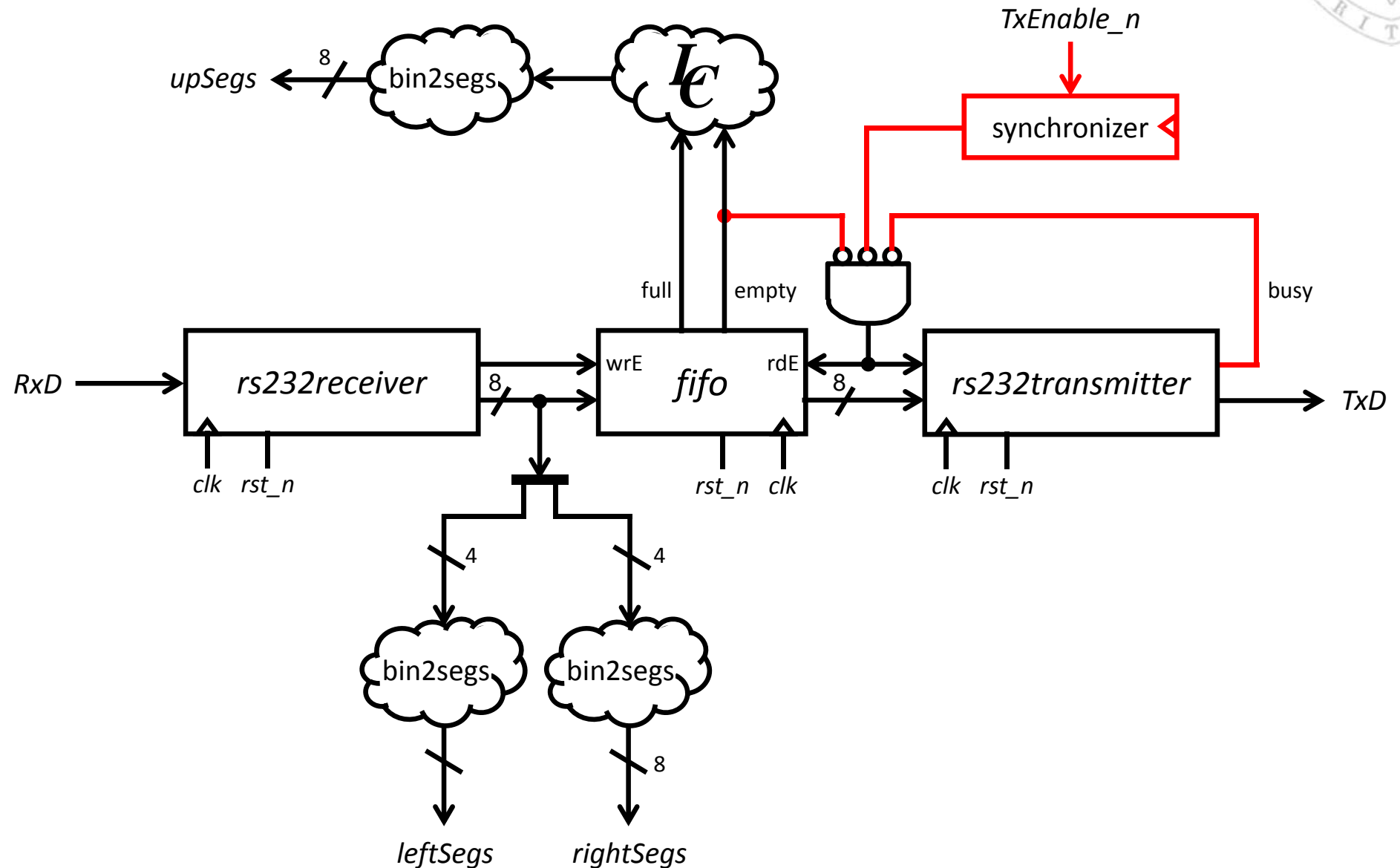

Diseño principal

diagrama RTL

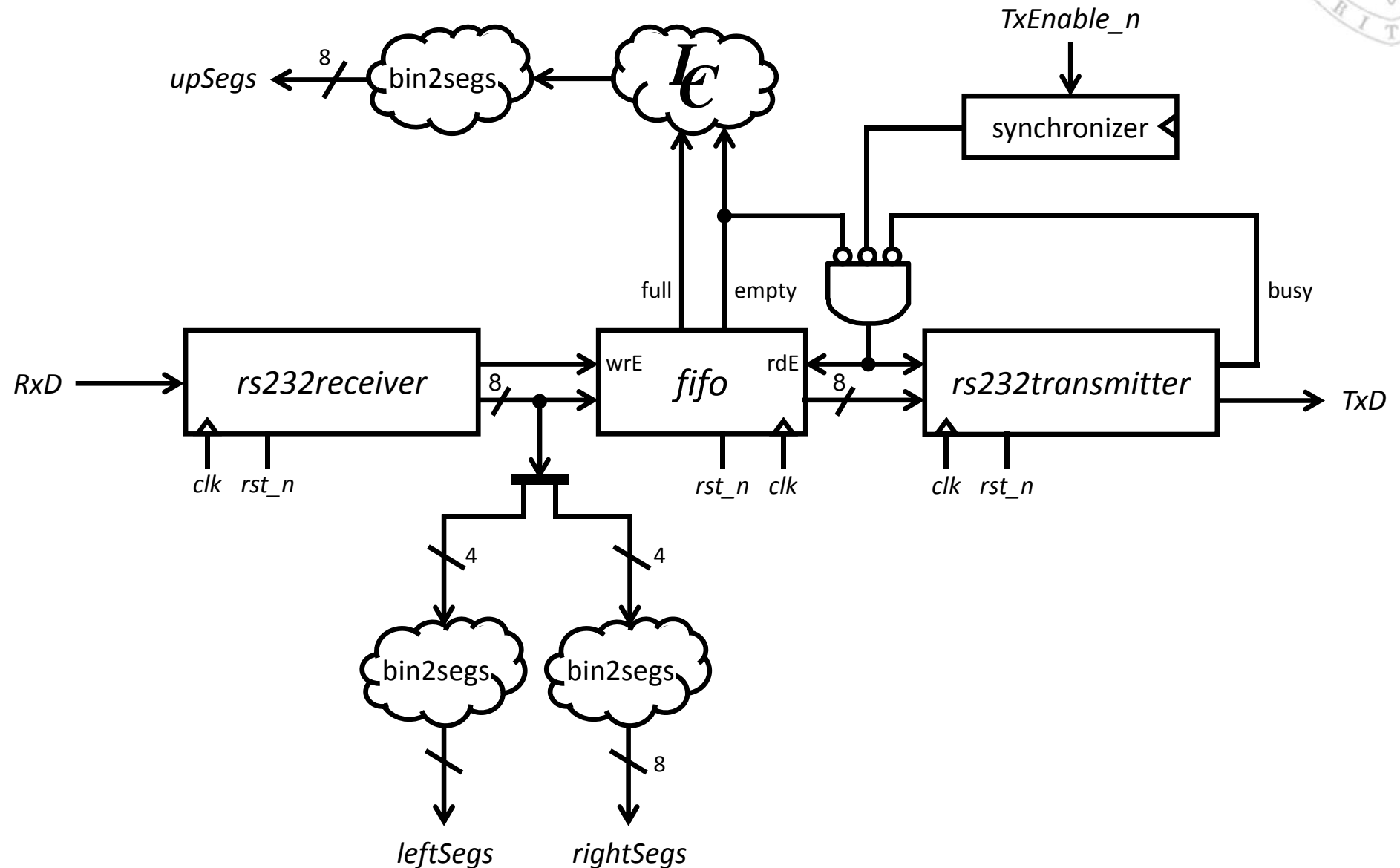

Tareas



1. Crear el proyecto **lab5** en el directorio **DAS**
2. Descargar de la Web en el directorio **common** los ficheros:
 - o **fifo.vhd**, **rs232receiver.vhd** y **rs232transmitter.vhd**
3. Descargar de la Web en el directorio **lab5** los ficheros:
 - o **lab5.vhd** y **lab5.ucf**
4. Completar el fichero **common.vhd** con la declaración de los tres nuevos componente reusables.
5. Completar el código omitido en los ficheros:
 - o **fifo.vhd**, **rs232receiver.vhd** y **rs232transmitter.vhd**
6. Añadir al proyecto los ficheros:
 - o **common.vhd**, **bin2segs.vhd**, **synchronizer.vhd**, **rs232receiver.vhd**, **rs232transmitter.vhd**, **lab5.vhd** y **lab5.ucf**
7. Sintetizar, implementar y generar el fichero de configuración.
8. Conectar el cable RS-232 a la placa y encenderla.
9. Descargar el fichero **lab5.bit**
10. Arrancar un emulador de terminal (Termite) en el PC.

Acerca de *Creative Commons*



■ Licencia CC (*Creative Commons*)

- Ofrece algunos derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones. Este documento tiene establecidas las siguientes:



Reconocimiento (*Attribution*):

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.



No comercial (*Non commercial*):

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



Compartir igual (*Share alike*):

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>